

Arhitectura Calculatoarelor

Curs 7: Proiectarea MIPS multi-ciclu 2 - Unitatea de control

E-mail: florin.oniga@cs.utcluj.ro

Web: <http://users.utcluj.ro/~onigaf>, secțiunea Teaching/AC

Proiectarea MIPS multi-ciclu

Proiectarea procesorului pas cu pas → **MIPS multi-ciclu** (Multi cycle), calea de date construită în cursul 6 (pași 1-4):

- Pas 1: ISA → RTL Abstract
- Pas 2: Componentele căilor de date
- Pas 3: RTL + Componente → Căi de date
- Pas 4: Căi de date + RTL Abstract → RTL Concret
- **Pas 5: RTL Concret → Comandă / Control**

Proiectarea MIPS Multi-ciclu, pași 1 - 4 – Sumar

- Cinci faze de execuție, implementate pe un număr variabil de pași (3-5 tacti):
 - Obținerea instrucțiunii (Instruction Fetch)
 - Decodificarea instrucțiunii și citire din Blocul de Regiștri
 - Execuție, calculul adresei de memorie, sau terminare instrucțiune de ramificare
 - Acces la memorie sau terminarea instrucțiunii de tip R
 - Scrierea rezultatului în Blocul de Regiștri (Write-back)
- Toate operațiile din fiecare ciclu T_i sunt efectuate în paralel, nu secvențial!
 - De ex. **pe $T_0 \rightarrow IR \leftarrow M[PC]$ și $PC \leftarrow PC+4$ se execută simultan!**
- Între ciclurile T_1 și T_2 unitatea de control selectează pasul cu care se continuă conform tipului instrucțiunii.

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Semnale de Control

T	lorD	Mem Read	Mem Write	IR Write	Reg Dst	Mem toReg	Reg Write	Ext Op	ALU SrcA	ALU SrcB	ALU Op	PC Src	PC WrCd	PC Wr	
T0	0	1	0	1	x	x	0	x	0	1	add	0	0	1	IF
T1	x	0	0	0	x	x	0	1	1	3	add	x	0	0	ID
T2	x	0	0	0	x	x	0	x	1	0	func	x	0	0	Ex R-T
T3	x	0	0	0	1	0	1	x	x	x	x	x	0	0	Wb R-T
T2	x	0	0	0	x	x	0	0	1	2	or	x	0	0	Ex ORI
T3	x	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	0	0	Wb ORI
T2	x	0	0	0	x	x	0	1	1	2	add	x	0	0	Ex LW
T3	1	1	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	M LW
T4	x	0	0	0	0	1	1	x	x	x	x	x	0	0	Wb LW
T2	x	0	0	0	x	x	0	1	1	2	add	x	0	0	Ex SW
T3	1	0	1	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	M SW
T2	x	0	0	0	x	x	0	x	x	x	sub	1	1	0	Ex Beq
T2	x	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	2	0	1	Ex J

Tabelul 1: Valorile Semnalelor de Control pe fiecare pas / ciclu de ceas

- Fazele de execuție: IF, ID, Ex – Execute, M – Memory, Wb – Write result
- Instrucțiuni: R - T – tip R, ORI, LW, SW, Beq, J
- ExtOp: 1/0 → 1 – aritmetic, 0 – operații logice


Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5

Mașină cu un număr finit de stări pentru setul de instrucțiuni de bază: FSM1

- FSM1 se bazează pe tabelul 1, cu semnalele de control definite pe pași

1. Câți biți de stare sunt necesari ?

2. Există stări identice ?

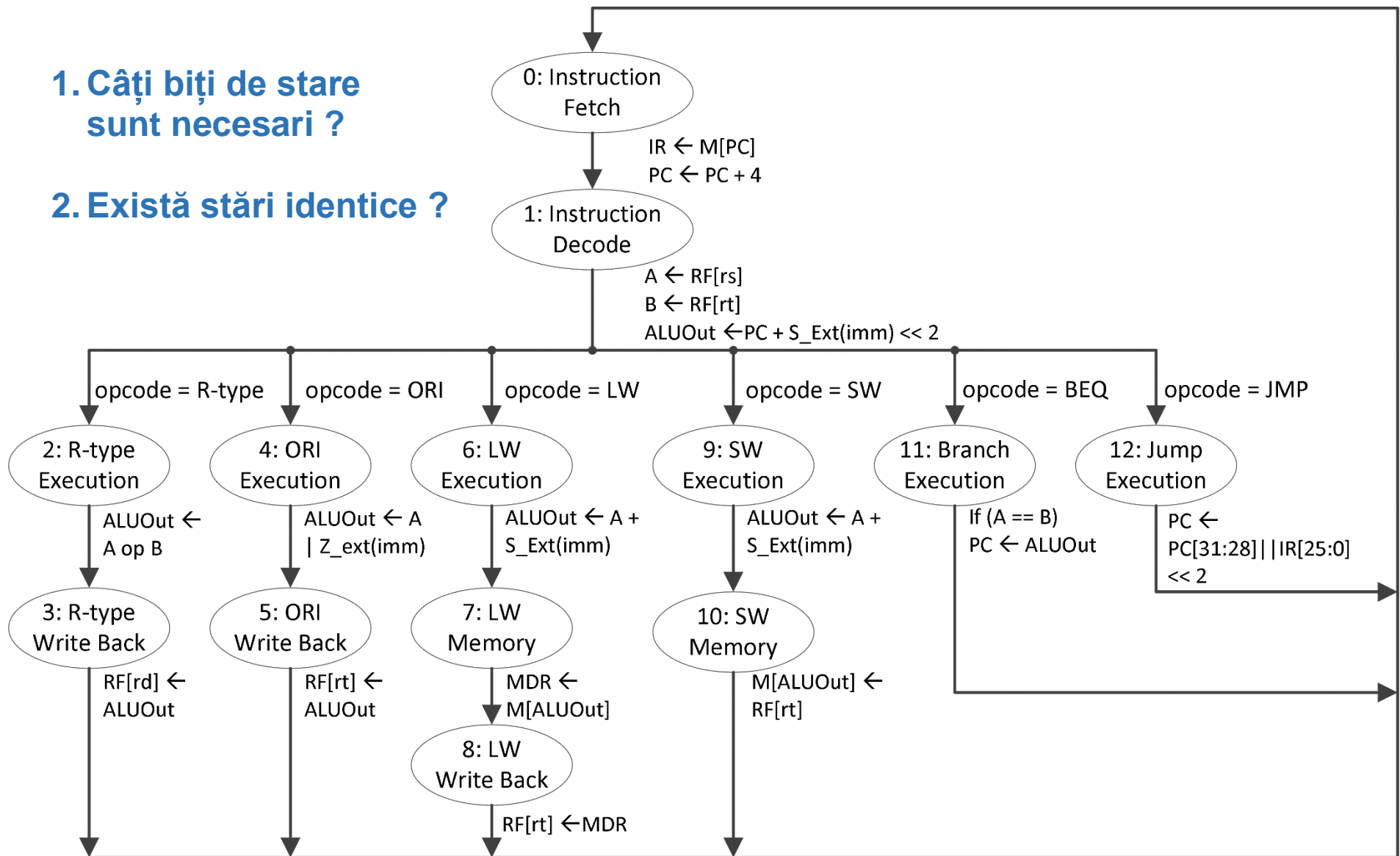


Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5

Mașină cu un număr finit de stări pentru setul de instrucțiuni de bază: FSM2

- Optimizare legată de unificare fazei comune de execuție de la LW/SW

Câți biți de stare
sunt necesari ?

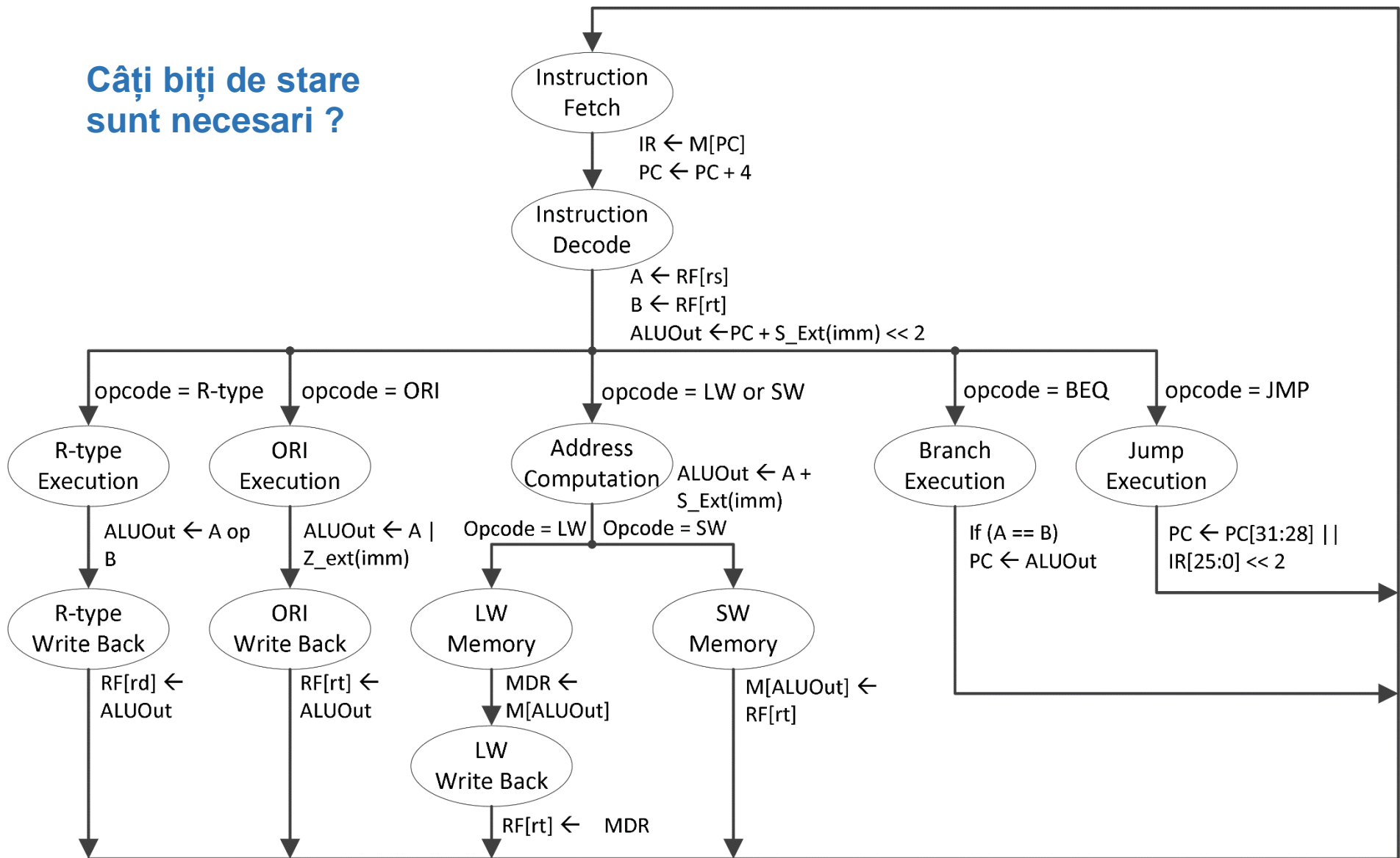


Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5

➤ Implementarea Unității de Control:


- Cablată (Hardwired)
- Micro-programată

➤ Cablată vs. Micro-programată

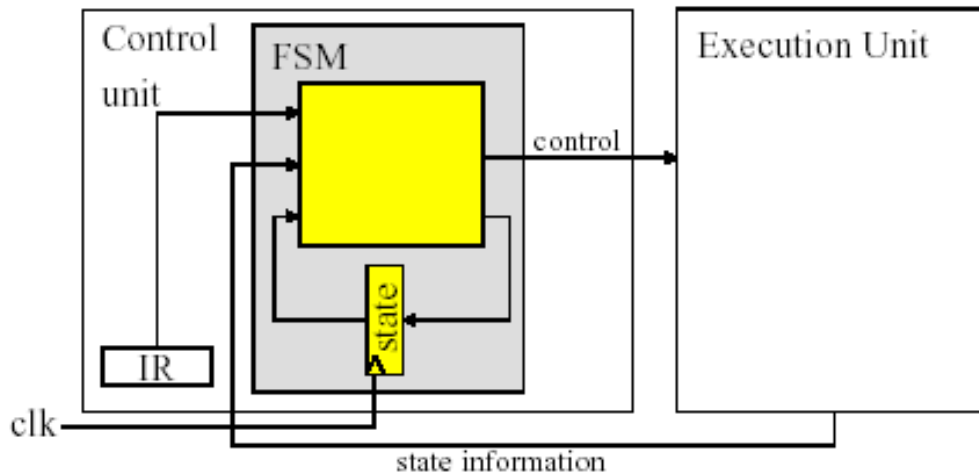- Unitățile cablate sunt mai rapide
- Proiectarea unităților cablate mari este complexă
- Erorile cablate nu pot fi reparate la utilizator
- Emularea pentru control micro-programat este simplă




Unitate de control cablată

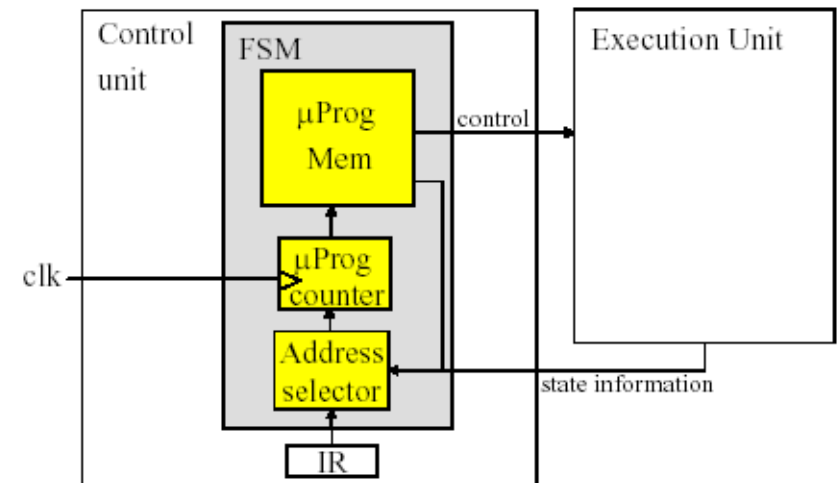

Unitate de control micro-programată

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, Control cablat

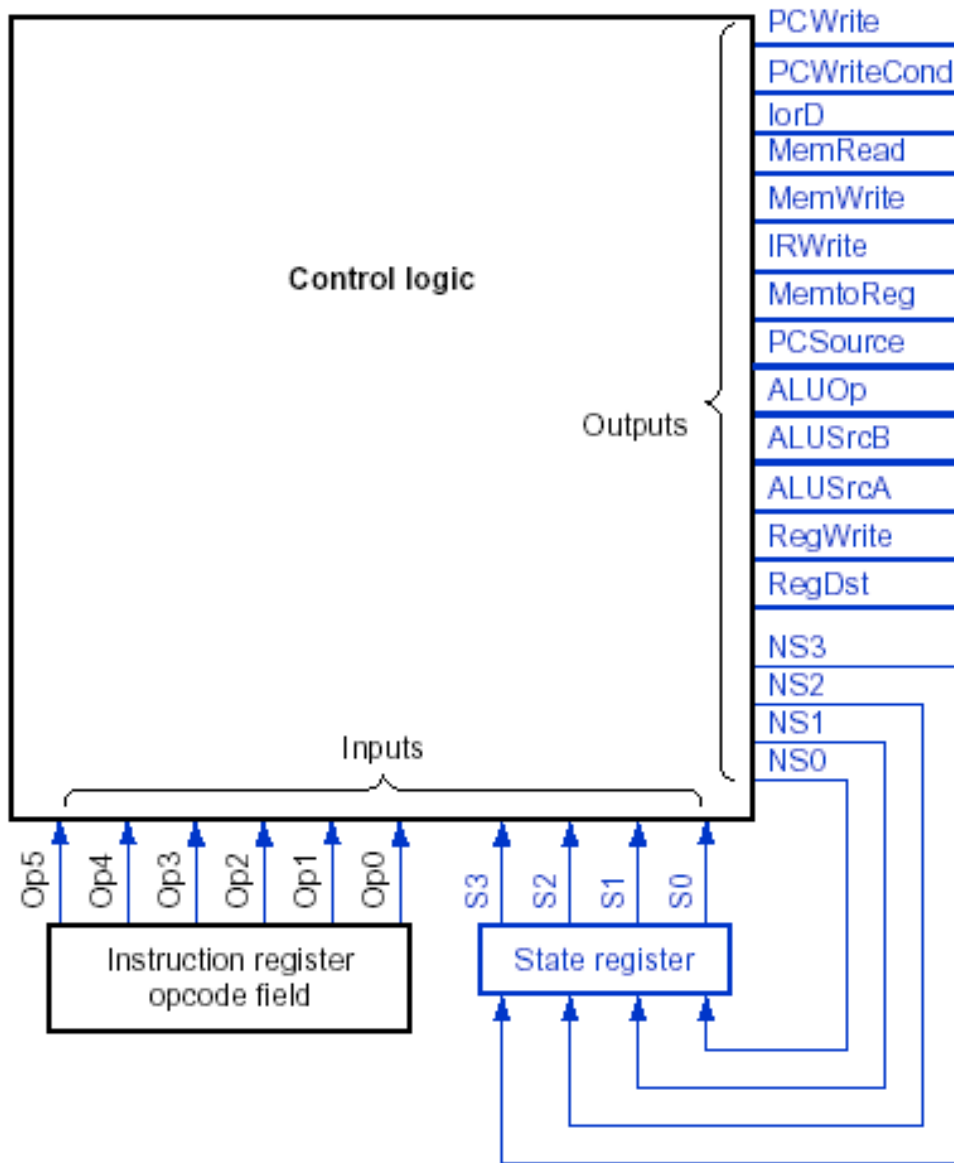Implementarea cablată a unității de control pentru MIPS Multi-ciclu



Unitate de control formată din:

- Logica de control
- Registrul de Stare pentru memorarea stării


Ca implementări posibile:

- pentru logica de control se folosește PLA
- metoda cu un bistabil D pe stare (one flip-flop per state) pentru implementarea FSM
- numărător de secvențiere / salt + decodificator (nu se va detalia!)

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, Control cablat

Implementare bazată pe PLA (Programmable Logic Array) pentru logica de control

 - Se formează o rețea de porți SI ale căror ieșiri sunt conectate la porți SAU
- Fiecare semnal de control este setat în funcție de starea curentă
- Starea curentă + câmpul opcode vor da starea următoare




Exemplu: semnalul PCWrite

- vezi tabelul 1, respectiv FSM1, stări pe 4 biți, numerotate de sus în jos / stânga la dreapta
- PCWrite trebuie activat în starea *Instruction Fetch* (codificată 0="0000"), respectiv în *Jump Execution* (codificată cu 12 = "1100")

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, Control cablat

Implementare cu un bistabil per stare (One flip-flop per state / One-Hot encoding)

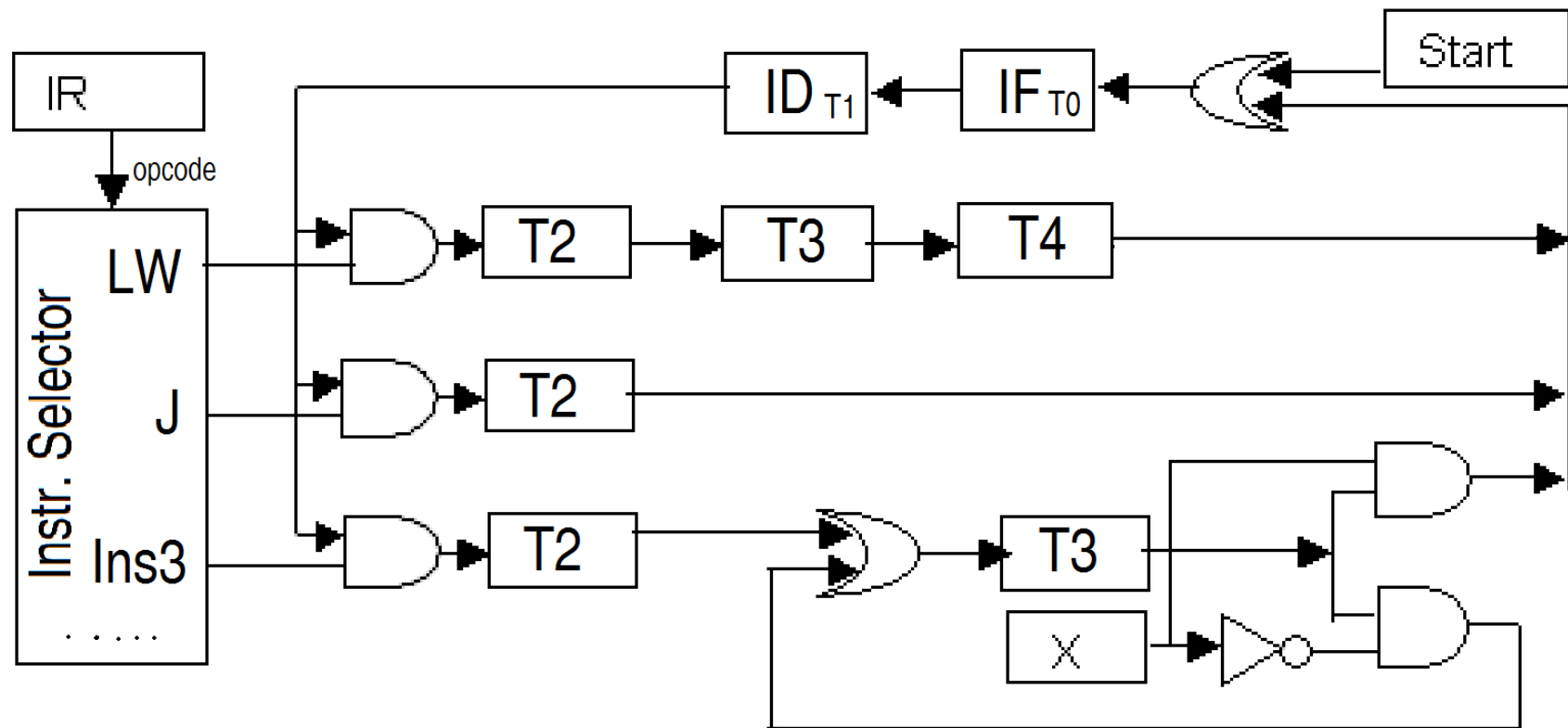-exemplu cu LW, J si o instructiune generica (Ins3, instructiune care necesita etapa repetitiva in functie de un semnal de stare), se extinde similar si pentru restul instructiunilor



- Start: Un semnal sincronizat de durata unei perioade de ceas (1 pentru pornirea executiei)
- X: Flag de condiție pentru instrucțiuni care necesită repetiție (ex. deplasare)
- Iesirile din fiecare bistabil se leaga la semnalele de control care trebuie sa fie 1 pe faza respectiva
- Mai ușor de extins sau modificat

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, Control cablat

- Exemplu de extindere cu instrucțiuni care durează un număr variabil de cicluri de ceas


Tip R: sll \$rd, \$rs, sa RTL Abstract: $RF[rd] \leftarrow RF[rs] \ll sa$

- Presupunem ca ALU face doar deplasări de 1 bit
- Trebuie extinsă calea de date încât să permită:
 - Un mecanism de numărare a ciclurilor de ceas: numărător dedicat **SCnt** cu încărcare (controlat prin **SCWrite**, se încarcă valoarea sa din instrucțiune), activare a numărării (descrescător, controlat prin **SCen**), semnal de stare ZeroC pe 1 bit care semnalează când ajunge la 0
 - Legătură de la ALUOut la una dintre intrările ALU, pentru a repeta deplasarea de 1 bit de câte ori este necesar
- Unitatea de control tratează această instrucțiune de tip R ținând cont de ZeroC (nu se va detalia în curs)

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, Control cablat

Exemplu de extindere cu Tip R: sll \$rd, \$rs, sa

[1]

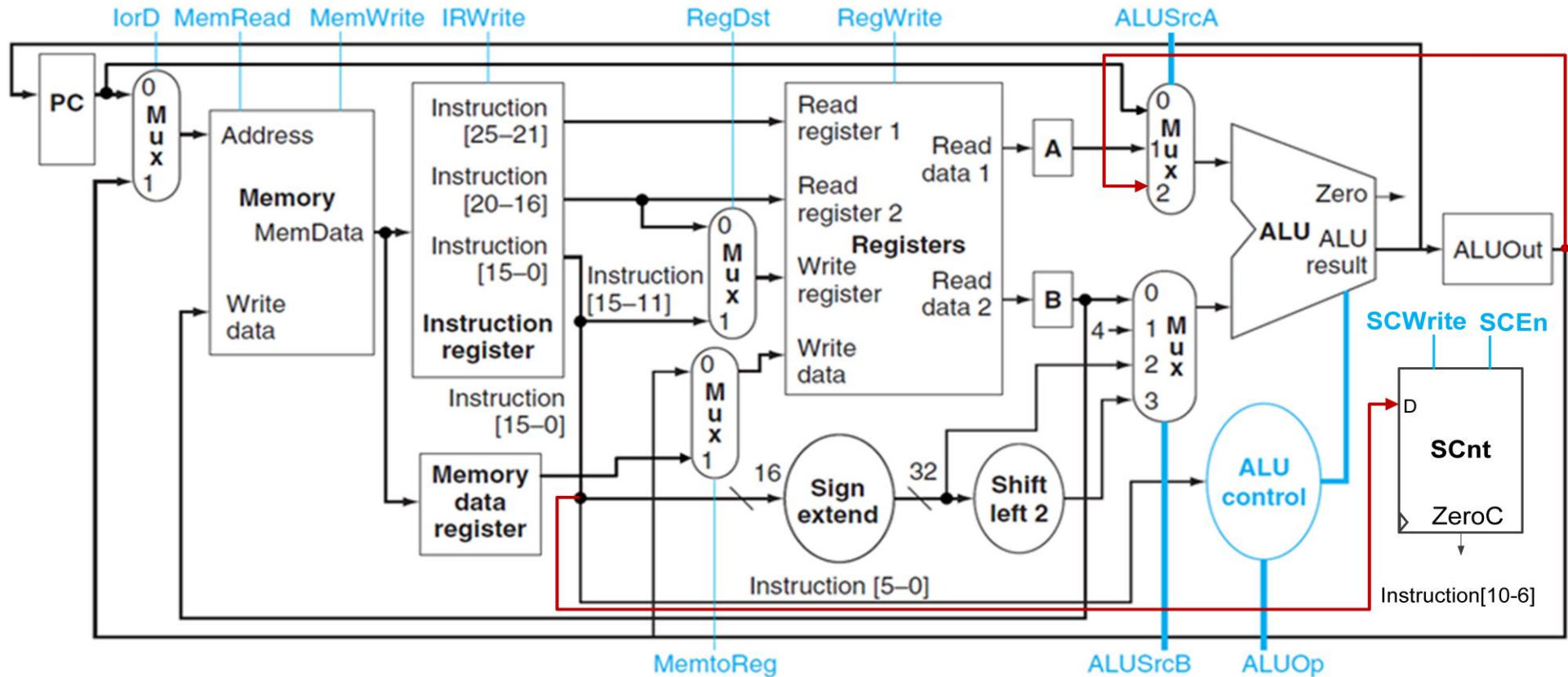

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat

Dezavantajele folosirii unităților de control cablate


- Complexitatea cablării / FSM-ului depinde de complexitatea căilor de date, respectiv a logicii de control
- Procesoarele reale sunt complexe: sute de instrucțiuni cu 1 – 20 cicluri de ceas
→ Se folosește microprogramare...

Unitatea de control micro-programată

- Potrivită pentru sute de instrucțiuni (opcode-uri), moduri, cicluri, etc.
- Semnalele se specifică simbolic prin micro-instrucțiuni
- Moduri de secvențiere posibile, necesare într-o unitate de control micro-programată:
 - Incrementarea registrului de adresă a micro-instrucțiunii
 - Ramificări condiționate și necondiționate
 - Maparea codului de operație al instrucțiunii la adresa secvenței corespunzătoare de micro-instrucțiuni în memoria unității de control
 - Mijloace pentru apel / revenire subrutină de micro-instrucțiuni

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat

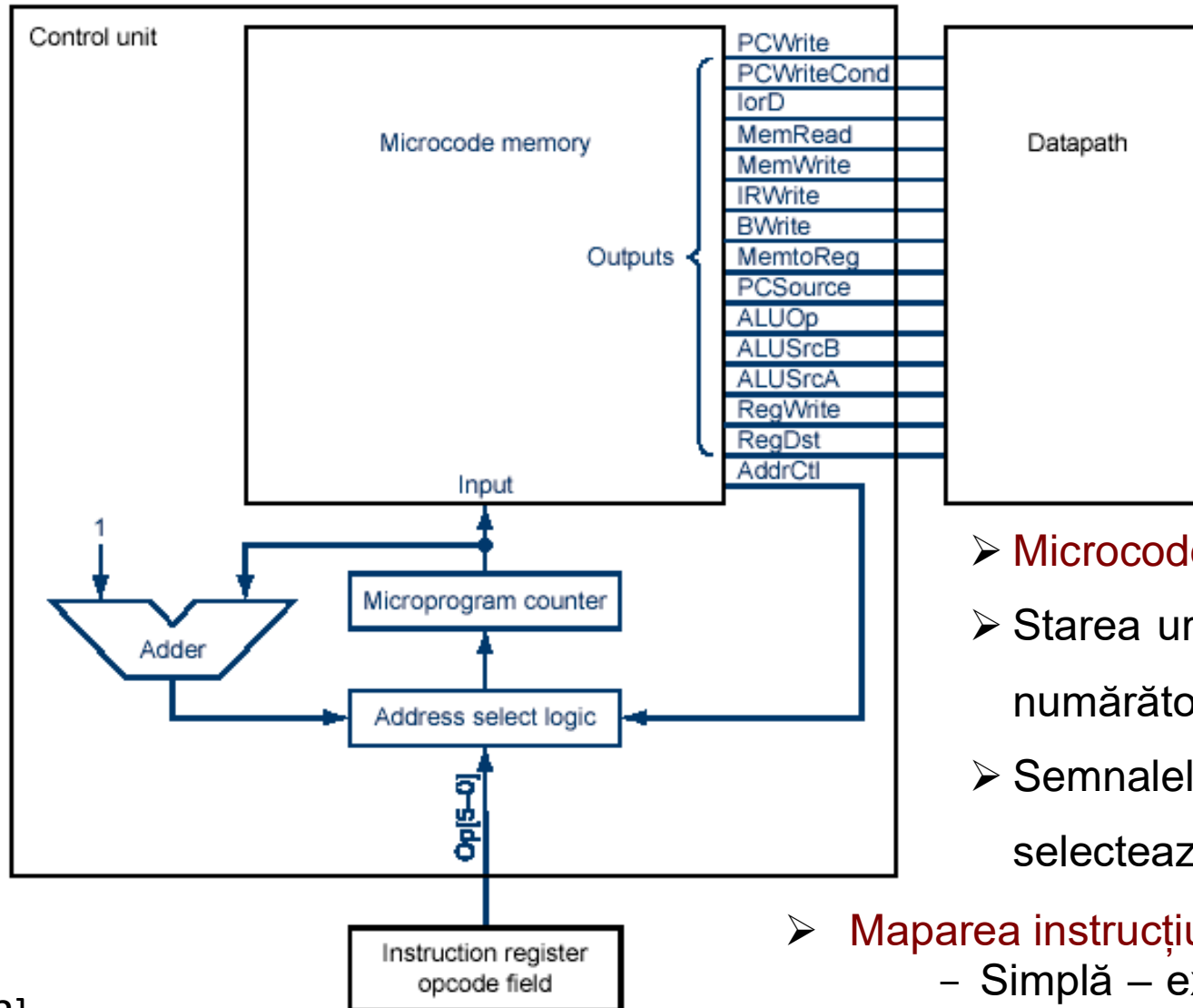Unitatea de control micro-programată, diagrama bloc



- **Microcode = Micro-instrucțiuni**
- Starea următoare se obține folosind un numărător (cel puțin în unele stări)
- Semnalele **AddrCtl** determină cum se selectează starea (adresa) următoare
- **Maparea instrucțiunilor la μ -instrucțiuni**
 - Simplă – ex. concatenare între opcode și adresă
 - Complexă – ROM sau PLA

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat

Variante de Microprogramare:

- Microcod “Orizontal” – *urmează un studiu de caz pe paginile următoare*
 - Fiecare semnal de comandă este reprezentat de 1 bit în μ -instrucțiune
 - Operații paralele multiple per μ -instrucțiune \Leftrightarrow număr de pași redus per instrucțiune
 - Micro-cod orizontal înseamnă μ -instrucțiuni mai late
 - Codificare simplă \rightarrow mai mulți biți
- Alte variante : Microcod “Vertical”, codificare „Nano”

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat

Microprogramare - Pro și Contra

- Ușor de proiectat
- Flexibilitate
 - Ușor de adaptat la schimbări de organizare, viteză, tehnologie
 - Se pot opera schimbări în fazele de proiectare avansate, sau chiar în exploatare
- Se pot implementa seturi de instrucțiuni foarte complexe (doar cu memorie de microcod mai mare)
- Generalitate
 - Se pot implementa seturi de instrucțiuni multiple pe aceeași mașină
 - Se poate adapta setul de instrucțiuni la cerințele aplicației
- Compatibilitate
 - Mai multe organizări, același set de instrucțiuni
- Mai lent decât implementarea cablată


Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat

Proiectarea unui set de μ -instrucțiuni

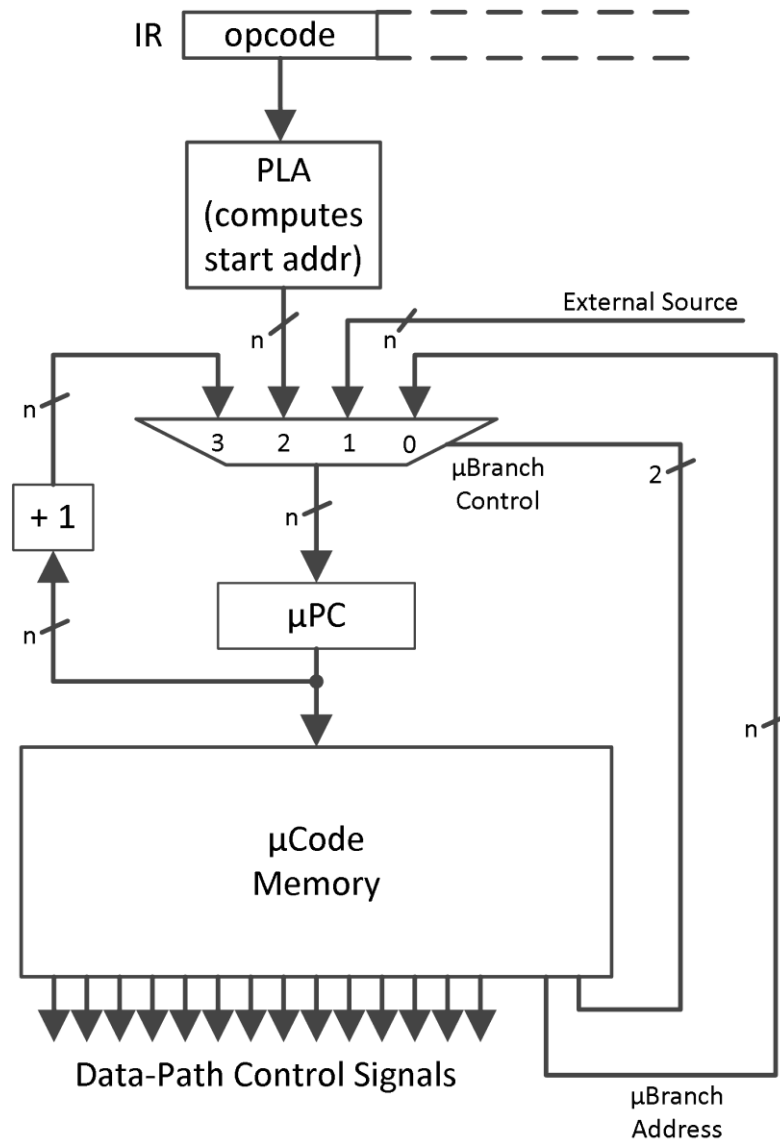1. Se pornește de la lista semnalelor de control
2. Se grupează semnalele în „câmpuri” cu o anumită semnificație (vs. random)
3. Se ordonează câmpurile după o anumită logică (ex, semnale pentru operații ALU & operanzi ALU, scriere memorie etc. la început, iar la sfârșit câmpul pentru secvențierea μ -instrucțiunilor)
4. Se creează o descriere simbolică pentru formatul micro-instrucțiunilor, care specifică numele câmpurilor și influența lor asupra valorilor semnalelor de control
5. Pentru minimizarea lățimii, micro-operațiile care nu vor fi folosite simultan se pot codifica în același câmp (în acest caz se obține microprogram vertical)

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat, V1

Exemplu: Unitate de control cu micro-program orizontal V1 pentru FSM1



Câmpurile μ -instrucțiunii

Data-Path Control Signals	μ Branch Address	μ Branch Control
---------------------------	----------------------	----------------------

- **Semnalele de control** sunt cele definite în tabelul 1
- **μ Branch Address**: adresă de micro-ramificare, pe 4 biți (?!...sunt 13 stări / adrese)
- **μ Branch Control**: semnalul de control, 2 biți, pentru secvențiere (selecția următoarei μ -instrucțiuni, prin mux)
 - 00: adresa micro-ramificare
 - 01: adresa de sursă externă (nu se folosește concret în acest exemplu)
 - 10: adresa primei μ -instrucțiuni pentru codul de operație din IR
 - 11: adresa de micro-instrucțiune următoare (secvențial)

Unitate de control micro-programată,
schemă bloc (clasică)

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat, V1


Addr.	lorD	MemRead	Mem Write	IRWrite	RegDst	Mem toReg	Reg Write	ExtOp	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUOp	PCSrc	PCWrCd	PCWr	μ Branch Address	μ Branch Control	Execution Phase
No.	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	2b	2b	2b	1b	1b	4b	2b	
00	0	1	0	1	x	x	0	x	0	1	add	0	0	1	x	3	IF
01	x	0	0	0	x	x	0	1	1	3	add	x	0	0	x	2	ID
02	x	0	0	0	x	x	0	x	1	0	func	x	0	0	x	3	Ex R-T
03	x	0	0	0	1	0	1	x	x	x	x	x	0	0	0000	0	Wb R-T
04	x	0	0	0	x	x	0	0	1	2	or	x	0	0	x	3	Ex ORI
05	x	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	0	0	0000	0	Wb ORI
06	x	0	0	0	x	x	0	1	1	2	add	x	0	0	x	3	Ex LW
07	1	1	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	x	3	M LW
08	x	0	0	0	0	1	1	x	x	x	x	x	0	0	0000	0	Wb LW
09	x	0	0	0	x	x	0	1	1	2	add	x	0	0	x	3	Ex SW
10	1	0	1	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0000	0	M SW
11	X	0	0	0	x	x	0	x	x	x	sub	1	1	0	0000	0	Ex Br
12	x	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	2	0	1	0000	0	Ex J

Conținutul memoriei de μ Cod pentru instrucțiunile selectate (FSM1), dimensiune 13x23 biti

- μ -instrucțiuni orizontale, lungime: **23 biți**; adresele corespund cu ordinea din Tabelul 1
- Pentru acest exemplu, câmpul μ Branch Address este folosit doar pentru generarea μ -adresei pentru IF (la terminarea instrucțiunii curente)
- Conectând la External Source μ -adresa pentru IF (0), se reduce lungimea μ -instrucțiunii.

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat, V1

Discutată anterior – versiunea V1

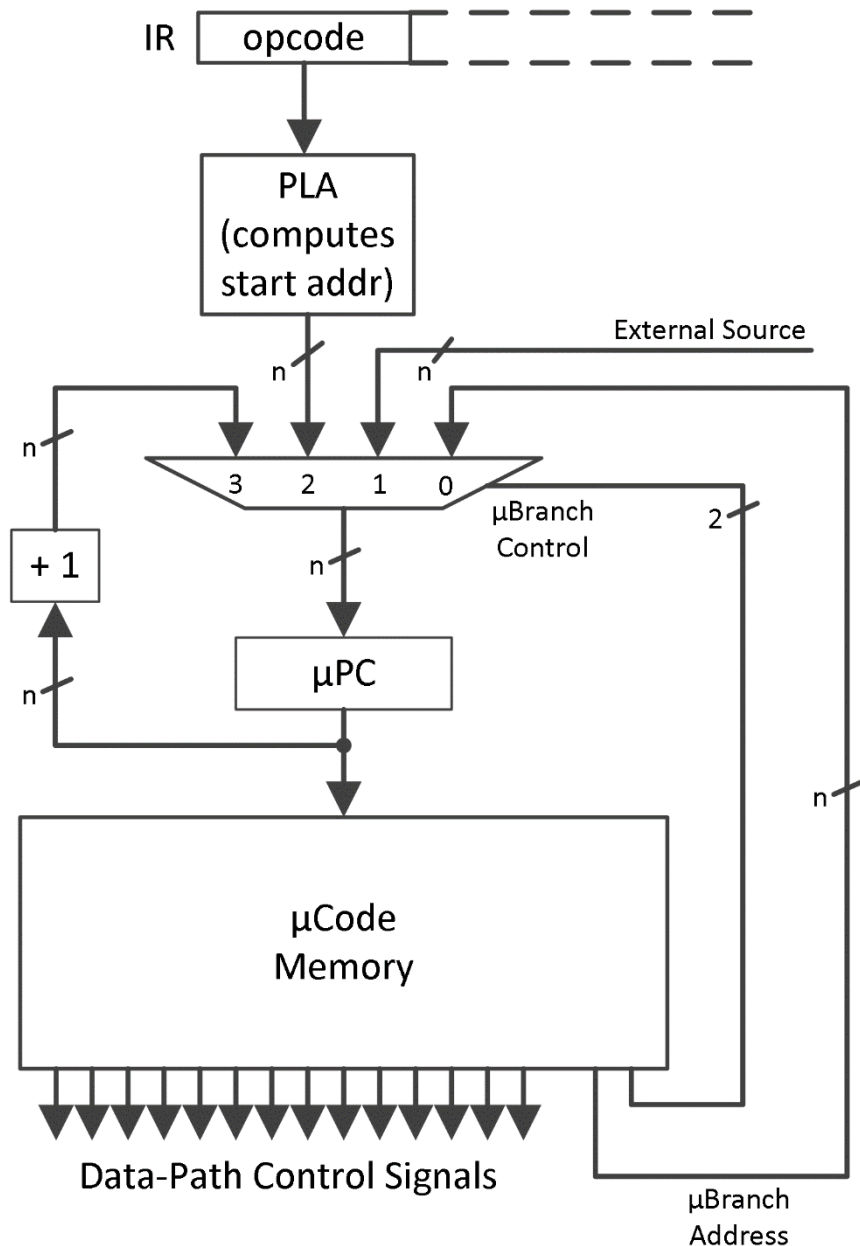


Intrări în MUX-ul de secvențiere:

- μ PC+1,
- Adresa de start pentru execuția instrucțiunii curente,
- External Source,
- μ Branch Address.

Dezavantaj: logică de selecție necondiționată de semnale de stare pentru MUX-ul de μ adresă => nu se pot implementa instrucțiuni mai complexe (ex. SLL)

O variație posibilă: Intrări diferite în MUX-ul de secvențiere și logică de selecție **condiționată** pentru MUX

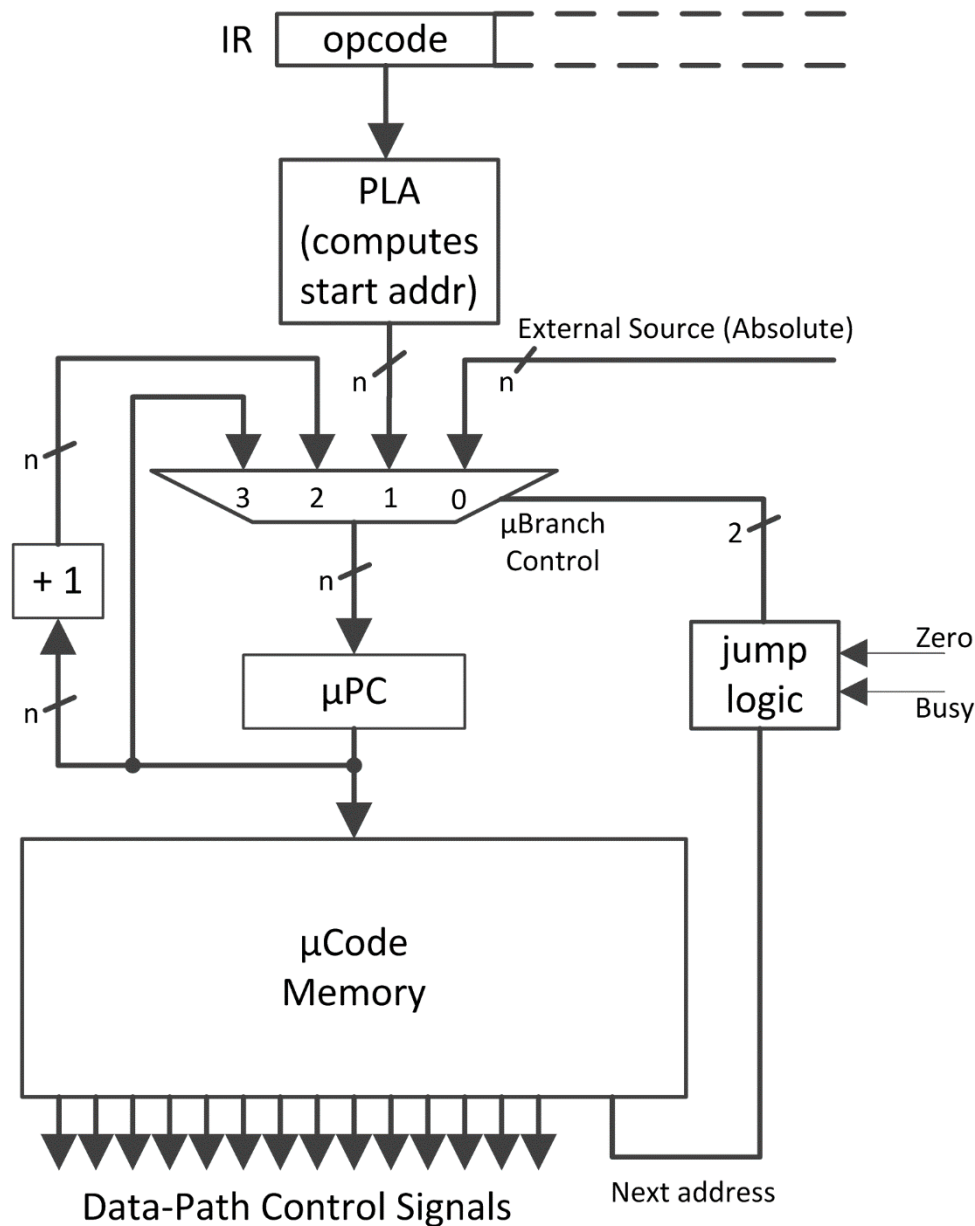Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Pas 5, μ -programat, V2



Diferențe față de V1:

- intrările μ PC și μ PC+1 la MUX
- în formatul μ instrucțiunii câmpurile μ Branch Address și Control sunt înlocuite cu Next address, pe mai puțini biți
- External - valoare absolută indicând adresa IF în memoria de μ Cod
- secvențierea dată de blocul jump logic în funcție de semnalele de stare din căile de date și de Next address

Exemple de μ Salturi

next (următor)	→	μ PC+1
spin (așteptare)	→	if (busy) then μ PC else μ PC+1
fetch (start IF)	→	absolute
dispatch (execuție)	→	start addr (PLA)

μ PC devine

Unitate de control micro-programată V2

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Excepții

- **Definiție:** Excepțiile sunt evenimente care necesită întreruperea execuției fluxului curent de instrucțiuni și transferul controlului spre rutine care să trateze evenimentul
- **Tipuri:**
 - Excepție [depășire] → generat în procesor
 - Întrerupere [I/O] → asociat cu evenimente externe
- **Excepții MIPS:** instrucțiuni nedefinite sau depășire aritmetică.
- **Detectarea excepției** – Cum se constată o excepție?
- **Tratarea excepției** – Ce trebuie făcut?

Detectarea Excepției la MIPS

- Instrucțiune nedefinită:
 - Adăugam starea **IllegalOp** la FSM
 - Fiecare instrucțiune necunoscută determină tranziție la starea **IllegalOp**
- Depășire aritmetică:
 - ALU are logica de detectare a depășirii → definim starea **Overflow** pentru tratarea depășirii


Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Excepții

Tratarea excepției

- Două tehnici: Exception Program Counter (EPC)/Cause și Întreruperi Vectoriale
- Întreruperi vectoriale:
 - Fiecare excepție are asociată o adresă distinctă A_E
 - Excepție detectată $\rightarrow A_E$ corespunzătoare se scrie în PC
- EPC / Cause: MIPS
 - Registrul EPC (32 biți): memorează adresa instrucțiunii cauzatoare (în curs de execuție): $EPC \leftarrow (PC + 4 - 4) = PC$ (se folosește ALU pentru scădere cu 4)
 - Registrul Cause (32 biți) memorează un cod corespunzător cu tipul excepției
 - Instrucțiune nedefinită (ilegală): $Cause \leftarrow 0$
 - Depășire aritmetică: $Cause \leftarrow 1$
 - Excepție detectată
 - \rightarrow Adresa instrucțiunii se salvează în EPC
 - \rightarrow Codul excepției se salvează în Cause
- Rutina de tratare a excepției acționează conform Cause, apoi încearcă să repornească execuția de la instrucțiunea indicată de EPC

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Excepții

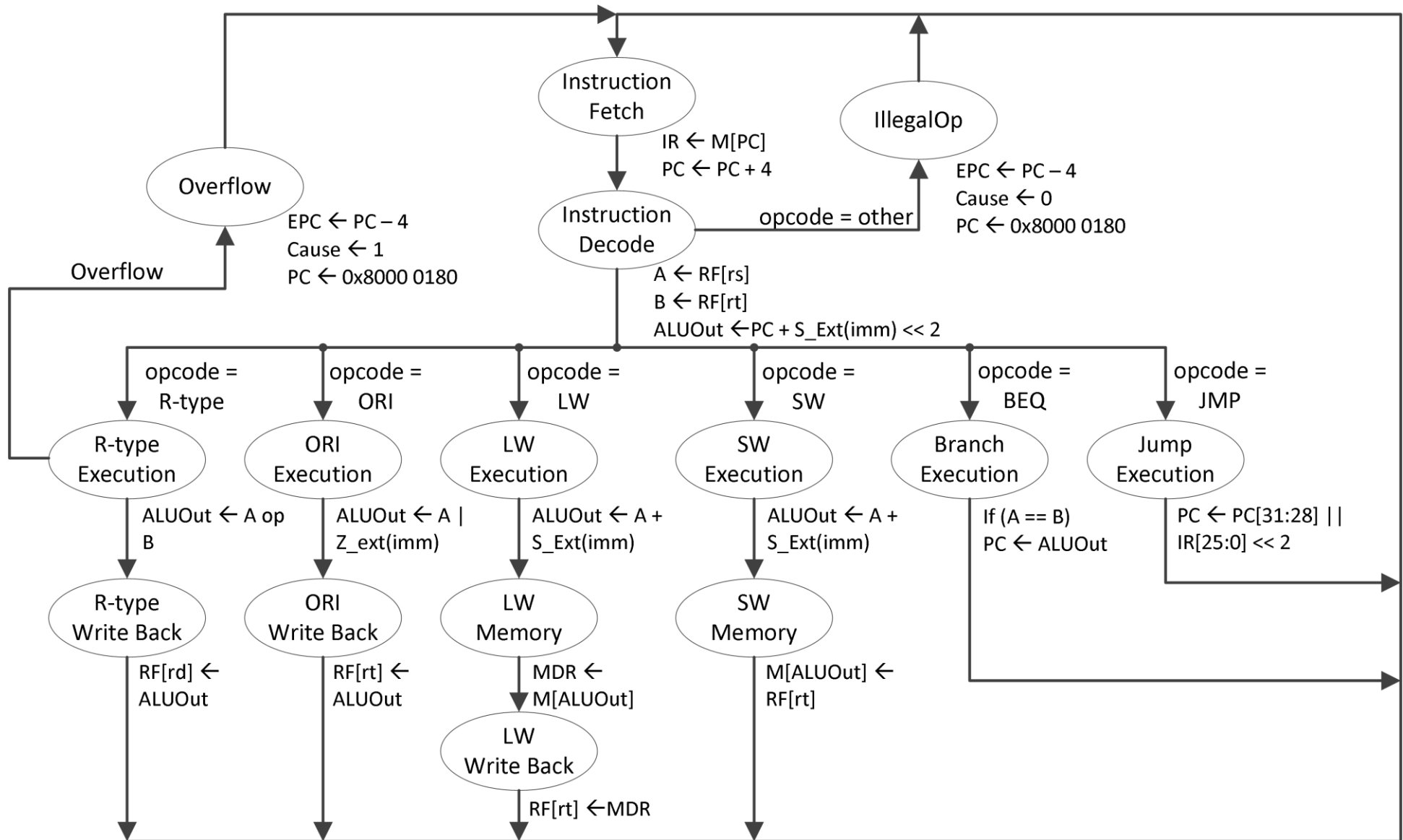FSM1 se extinde cu 2 stări pentru tratarea Excepțiilor




Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Excepții

Modificările căilor de date MIPS pentru Excepții

- Regiștri noi – EPC si Cause (32 biți)
- Semnale de control noi pentru validarea scrierii – EpcWrite, CauseWrite
- Semnal de control nou / Mux înainte de Cause: IntCause
 - 0 pentru instrucțiuni nedefinite
 - 1 pentru depășire
- Intrare nouă pentru MUX-ul de la intrarea PC, PCsource = 11_2
 - Intrări PC:
 - PC+4,
 - Branch target address,
 - Jump address
 - Intrarea adițională: adresa rutinei de tratare $A_E = 8000\ 0180_{16}$ (pentru MIPS)

Notă: Detecția de depășire în ALU se presupune deja implementată

Proiectarea MIPS Multi-ciclu – Excepții

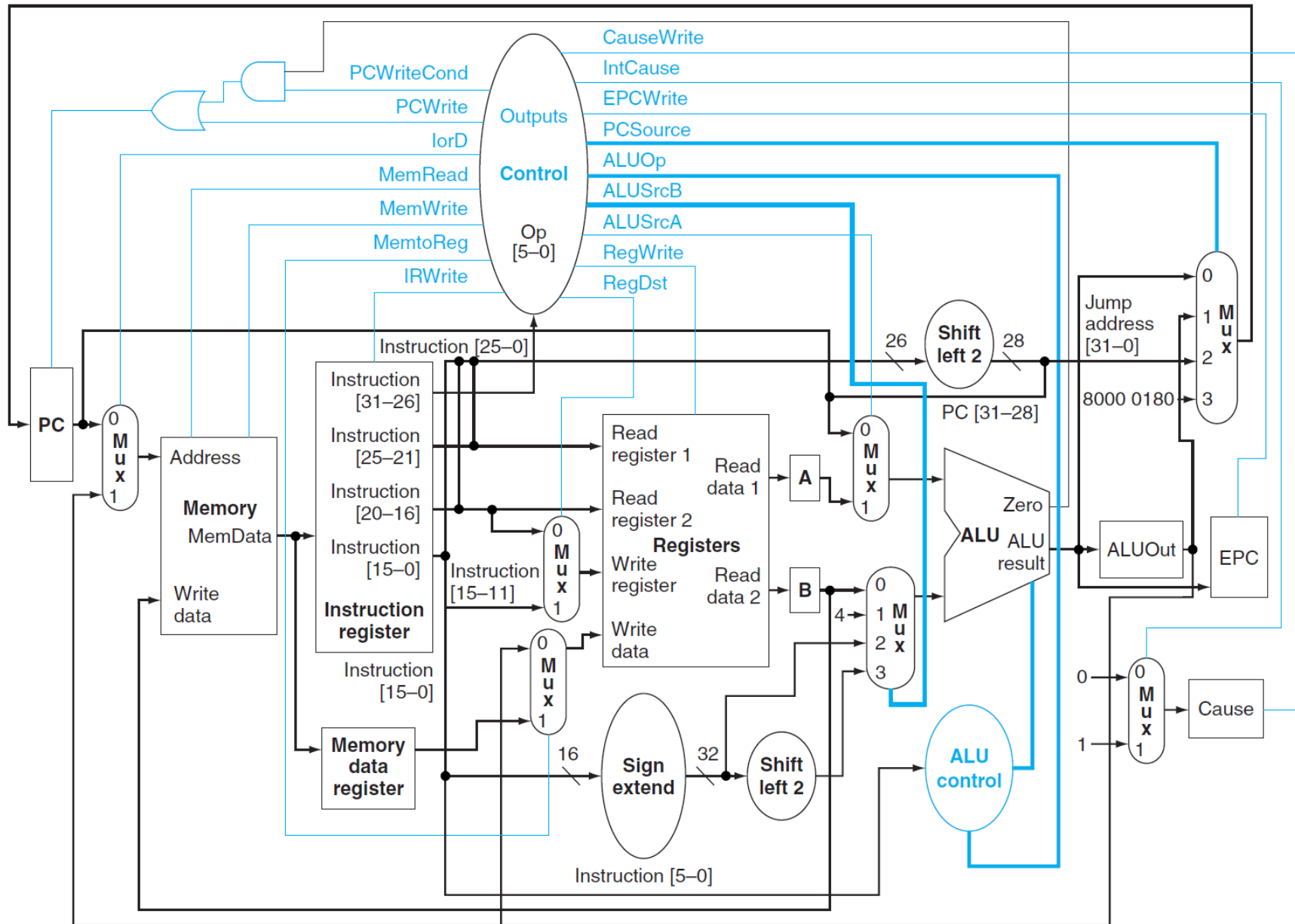

[1]

Căi de date / control MIPS Multi-ciclu cu tratarea excepțiilor

Probleme

1. Implementarea altor instrucțiuni. Vezi problemele din cursul 4!
2. Proiectați (prin evidențierea modificărilor / completărilor la FSM / microcod) unitatea de control (diferitele variante) pentru a suporta noua (noile) instrucțiuni.

Bibliografie

1. D. A. Patterson, J. L. Hennessy, “Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface”, 5th edition, ed. Morgan–Kaufmann, 2013.
2. D. A. Patterson and J. L. Hennessy, “Computer Organization and Design: A Quantitative Approach”, 5th edition, ed. Morgan-Kaufmann, 2011.
3. MIPS32™ Architecture for Programmers, Volume I: “Introduction to the MIPS32™ Architecture”.
4. MIPS32™ Architecture for Programmers Volume II: “The MIPS32™ Instruction Set”.