

Arhitectura Calculatoarelor

Curs 5: Proiectarea Unității Aritmetice-Logice (UAL / ALU) pentru MIPS

E-mail: florin.oniga@cs.utcluj.ro

Web: <http://users.utcluj.ro/~onigaf>, secțiunea Teaching/AC

Reprezentarea numerelor binare

Semn / Magnitudine	Complement față de 1	Complement față de 2
000 = +0	000 = +0	000 = +0
001 = +1	001 = +1	001 = +1
010 = +2	010 = +2	010 = +2
011 = +3	011 = +3	011 = +3
100 = -0	100 = -3	100 = -4
101 = -1	101 = -2	101 = -3
110 = -2	110 = -1	110 = -2
111 = -3	111 = -0	111 = -1

- Avantajul folosirii complementului față de 2:
 - Scăderea poate folosi aceeași logică binară ca adunarea
 - Bitul de semn poate fi tratat ca un număr normal în adunare
- Dezavantajul complementului față de 1: două reprezentări pentru zero
- Dacă X este negativ, reprezentarea în C2 pe n biți este echivalentă cu reprezentarea binară a numărului $2^n - |X|$

Reprezentarea numerelor binare - MIPS

Numere binare întregi fără semn

- Tipic, reprezintă adrese sau alte valori care nu pot fi negative
- Valoarea zecimală a unui număr binar $b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0$ fără semn

$$\text{value} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i$$

- Un număr binar întreg fără semn de n biți acoperă domeniul de la 0 la $2^n - 1$.

Numere binare întregi cu semn

- Tipic, se folosesc pentru reprezentarea datelor care pot fi pozitive sau negative
- Reprezentarea cea mai comuna \rightarrow complementul față de 2
- Valoarea unui număr cu semn (reprezentat în complement față de 2)

$$\text{value} = -b_{n-1}2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i$$

- Un număr binar întreg de n biți reprezentat în complement față de 2 acoperă domeniul de la -2^{n-1} la $2^{n-1} - 1$.

Reprezentarea numerelor binare - MIPS

Numere binare întregi cu semn, 32 de biți

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000_{two} = 0_{ten}

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001_{two} = + 1_{ten}

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010_{two} = + 2_{ten}

...

0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110_{two} = + 2,147,483,646_{ten}

0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111_{two} = + 2,147,483,647_{ten} → maxint

1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000_{two} = - 2,147,483,648_{ten} → minint

1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001_{two} = - 2,147,483,647_{ten}

1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010_{two} = - 2,147,483,646_{ten}

...

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101_{two} = - 3_{ten}

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110_{two} = - 2_{ten}

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111_{two} = - 1_{ten}

Operații cu numere binare - MIPS

Negativul în complementul față de 2

- Inversează toți biții și aduna 1 la numărul negat

Ex. Cât este negativul pentru: $6 = 0110 \Rightarrow$ negativul este $-6 = (\text{not } 0110 + 0001) = 1010$, negativul lui -6 este $(\text{not } 1010 + 0001) = 0110 = 6$

Adunarea în complementul față de 2

- Se aduna biții corespunzători ai celor două numere și transportul de la rangul anterior

3 = 0011	-3 = 1101	-3 = 1101	3 = 0011
+ 2 = 0010	+ -2 = 1110	+ 2 = 0010	+ -2 = 1110
----	----	----	----

- Adunările numerelor fără semn și a celor reprezentate în complement față de 2 se execută exact la fel, diferă doar modul de detectare a depășirii

Scădere în complementul față de 2

- Se obține negativul scăzătorului, apoi sunt adunate cele două numere

3-	3 = 0011	3+	3 = 0011	-3 -	-3 = 1101	-3 +	-3 = 1101
2	2 = 0010	(-2)	-2 = 1110	-2	-2 = 1110	2	2 = 0010
?	----	1	1 = 0001	?	----	-1	-1 = 1111

Operații cu numere binare - MIPS

Depășirea în complementul față de 2

- Suma sau diferența poate depăși domeniul numerelor reprezentabile pe biți disponibili
- **Depășire**: rezultatul este prea mare (sau prea mic) pentru a fi reprezentat în mod corect.

Ex. depășiri pe 4 biți, complement față de 2 (interval reprezentabil -8 .. 7)

5 = 0101	-5 = 1011	+5 = 0101	-5 = 1011
+ 6 = 0110	+ -6 = 1010	-- 6 = 1010	- +6 = 0110
-5 = 1011	5 = 0101	-5 = 1011	5 = 0101

- Depășirea creează un rezultat eronat care ar trebui detectat
- Depășirea are loc când **valoarea rezultată afectează semnul**:
 - 2 numere pozitive și suma este negativă
 - 2 numere negative și suma este pozitivă

Operație	A	B	Rezultatul indică depășire
A + B	≥ 0	≥ 0	< 0
A + B	< 0	< 0	≥ 0
A - B	≥ 0	< 0	< 0
A - B	< 0	≥ 0	≥ 0

- Nu apare depășire la adunare când semnele sunt diferite
- Nu apare depășire la scădere când semnele sunt la fel.

Operații cu numere binare - MIPS

Complementul față de 2 – Detectarea depășirii

➤ Când se adună numere reprezentate în complement față de 2, depășirea va avea loc numai dacă:

- numerele de adunat au același semn (de ce?)
- semnul rezultatului diferă de semnul operanzilor

$$overflow = a_{n-1} \cdot b_{n-1} \cdot \overline{s_{n-1}} + \overline{a_{n-1}} \cdot \overline{b_{n-1}} \cdot s_{n-1}$$

$$\begin{array}{r} a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 + \\ b_{n-1} b_{n-2} \dots b_1 b_0 \\ \hline = s_{n-1} s_{n-2} \dots s_1 s_0 \end{array}$$

➤ Dacă C_{n-1} și C_n reprezintă transporturile de intrare, respectiv de ieșire ale bitului de semn (din adunarea $A_{n-1} + B_{n-1} + C_{n-1}$ rezultă S_{n-1} și C_n):

Operanzi	Rezultat	C_n	S_{n-1}	A_{n-1}	B_{n-1}	C_{n-1}	Eveniment ?
Pozitivi	Pozitiv	0	0	0	0	0	$C_n = C_{n-1} \Leftrightarrow$ fără depășire
	Negativ	0	1	0	0	1	$C_n \neq C_{n-1} \Leftrightarrow$ depășire
Negativi	Pozitiv	1	0	1	1	0	$C_n \neq C_{n-1} \Leftrightarrow$ depășire
	Negativ	1	1	1	1	1	$C_n = C_{n-1} \Leftrightarrow$ fără depășire

➤ Depășirea înseamnă $\rightarrow C_n \neq C_{n-1}$

➤ Detectarea de depășire $\rightarrow overflow = CarryOut\ MSB\ XOR\ CarryIn\ MSB$

$$overflow = c_n \otimes c_{n-1}$$

Operații cu numere binare - MIPS

Aritmetica numerelor fără semn - Detectare de depășire

- Numere fără semn, **Depășire** → transport de ieșire din bitul cel mai semnificativ

$$\text{overflow} = c_n$$

➤ De exemplu:

$$\begin{array}{rcl} 1001+ & = & 9+ \\ 1000 & = & 8 \\ \hline =0001 & = & 1 \\ \hline c_n = & 1 & \end{array}$$

➤ În arhitectura MIPS (completă!)

- **Excepții de depășire sunt semnalate** pentru aritmetica în complement față de 2
 - add, sub, addi
- **Excepții de depășire nu sunt semnalate** pentru aritmetica fără semn
 - addu, subu, addiu

Proiectare ALU

Procesul de proiectare

- Proiectarea începe cu cerințe funcționale și de performanță
- Proiectarea se finalizează prin asamblare
- Proiectarea înțeleasă în termenii de componente și mod de asamblare:
 - Descompunerea Top-Down a funcțiilor complexe (pe bază de comportament) de sus în jos în blocuri primitive
 - Compunerea Bottom-Up a blocurilor primitive de bază de jos în sus în ansambluri mai complexe

Proiectare ALU – MIPS, Cerințe

ALU trebuie sa efectueze un subset de instrucțiuni aritmetice-logice sau să ofere suport pentru alte instrucțiuni (explicit beq, implicit lw, sw):

Tip	opcode	function
addi	001000	xxxxxxx
ori	001101	xxxxxxx
lw	100011	xxxxxxx
sw	101011	xxxxxxx
beq	000100	xxxxxxx


Tip	opcode	function
add	000000	100000
sub	000000	100010
and	000000	100100
or	000000	100101

Proiectare ALU - MIPS, Cerințe

Cerințele ALU MIPS pentru un subset limitat de instrucțiuni

- add, sub, addi, lw, sw → sumator / scăzător cu aritmetică în complement față de 2, cu detecție de depășire (Aritmetica cu semn generează depășire → detecție, „ignore” la laborator!)
- and, or, ori → operații logice AND, OR
- beq → Detecție de zero (prin scădere!)
- j → fără

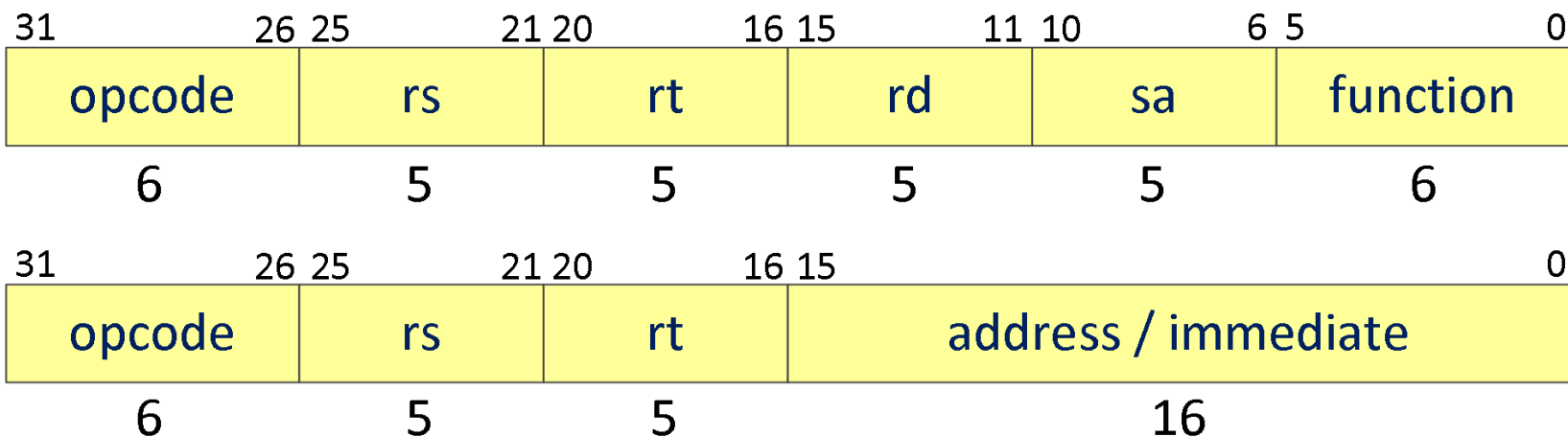MIPS: Formatul instrucțiunilor aritmetice-logice



Proiectare ALU - MIPS

Abordarea 1: divide et impera, principii

- Descompunerea problemei in sub-probleme simple,
- Găsirea de soluții pentru sub-probleme și asamblarea soluției finale
- Exemplu:
 - Extinderea cu semn/zero a datei imediate înainte de ALU
 - Nu sunt necesare operații specifice în ALU pentru datele imediate; addi se execută la fel ca add ...

Cerințe rafinate (Specificații funcționale)


- *Intrări*: 2 operanzi pe 32 biți, A și B; cod de operație de x biți
- *Ieșiri*: rezultat de 32 biți; semn, transport, depășire – semnale de stare
- *Operații*: add, sub, and, or – cu posibilități de extindere

Proiectare ALU - MIPS

Abordarea 1: divide et impera

Pentru implementarea operațiilor

 - Alegeți componentele logice digitale necesare (SI, SAU, Sumator,..)
- Conectați-le conform specificației și selectați operațiile cerute printr-un MUX



Proiectare ALU - MIPS

Abordarea 2: proiectare incrementală

- Rezolvați o parte a problemei și extindeți-o
- Începeți cu porți simple SI, SAU

...În continuare se începe **proiectarea ALU MIPS, folosind o abordare mixtă:**





- Se împarte în **probleme mai simple**: construim o ALU pe 1 bit, pe urmă **conectăm 32 de ALU pe 1 bit**
- Construirea ALU pe 1 bit se face **incremental**, pornind de la porți simple

Proiectare ALU 1 bit

Se pleacă de la **blocurile constructive de bază**

- Porți SI, SAU, SAU-EXCLUSIV, etc.
- Inversori
- Multiplexoare

   
 
Începem cu **operațiile logice** → există componente hardware corespunzătoare (porți)



Proiectare ALU 1 bit


Următoarea funcție de inclus este **adunarea – 1 bit**

➤ Semi-sumator, Sumator (complet)

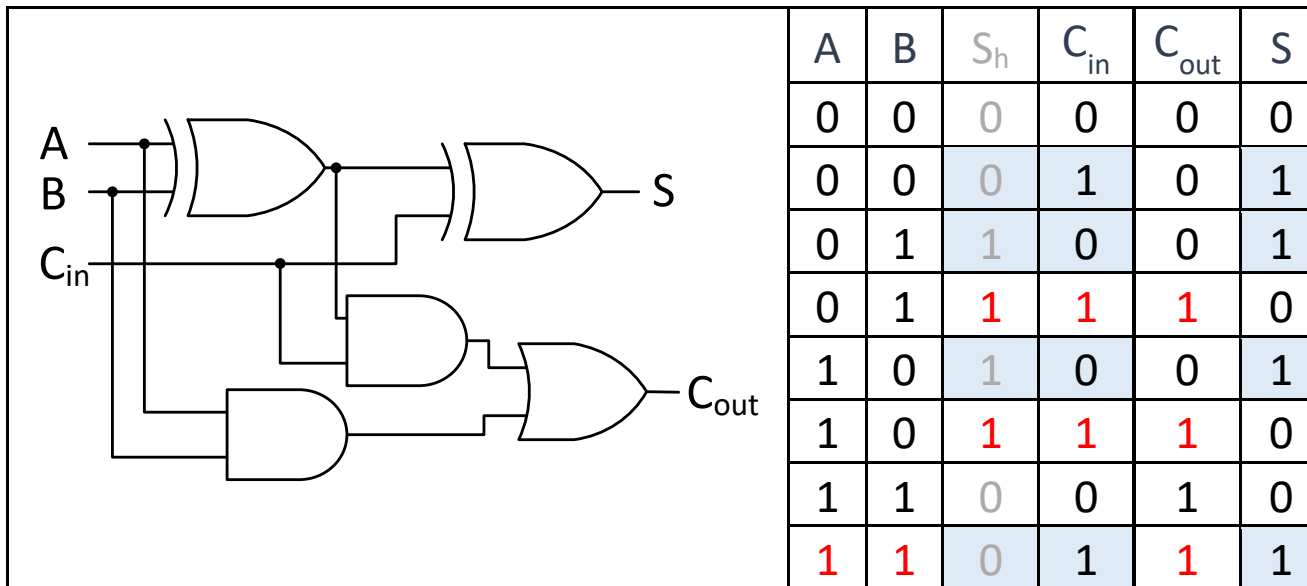 

$$S = S_h \text{ xor } C_{in} = A \text{ xor } B \text{ xor } C_{in};$$

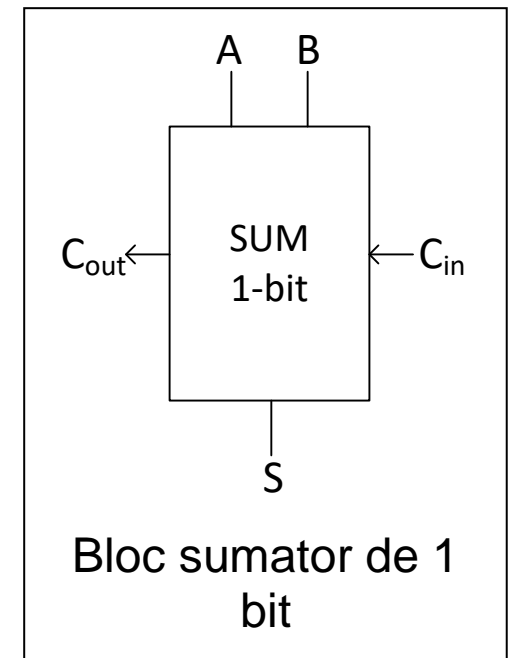
$$C_{out} = A \text{ and } B \text{ or } C_{in} \text{ and } S_h = A \text{ and } B \text{ or } C_{in} \text{ and } (A \text{ xor } B)$$



Proiectare ALU 1 bit


O mică deviere: Adunarea pe n biți?

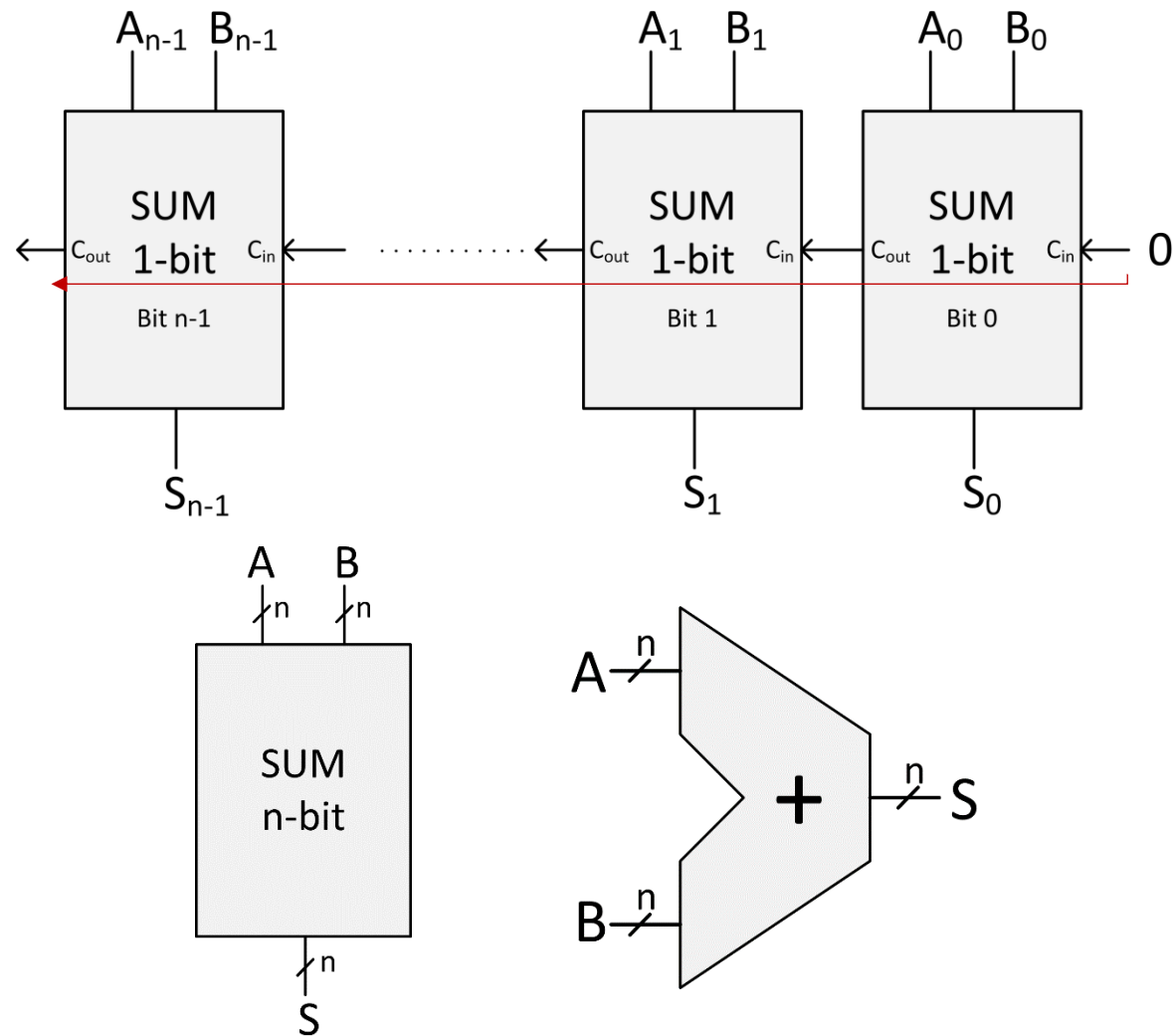- Înlănțuire (cale critică cu roșu!)
- Numerele de intrare pe n biți sunt $A_{n-1}...A_1A_0$ și $B_{n-1}...B_1B_0$, iar suma $S_{n-1}...S_1S_0$



Proiectare ALU 1 bit

 - 3 operații: sumator complet pe 1 bit, poarta ȘI și poarta SAU
- un multiplexor, Op va selecta ce rezultat să apară pe ieșirea ALU: 0 +, 1 ȘI, 2 SAU, 3 alte operații




Proiectare ALU 1 bit => scădere

- **Scăderea** – se exploatează proprietățile C_2 :


$$A - B = A + (-B) = A + (\bar{B} + 1) = A + \bar{B} + 1$$

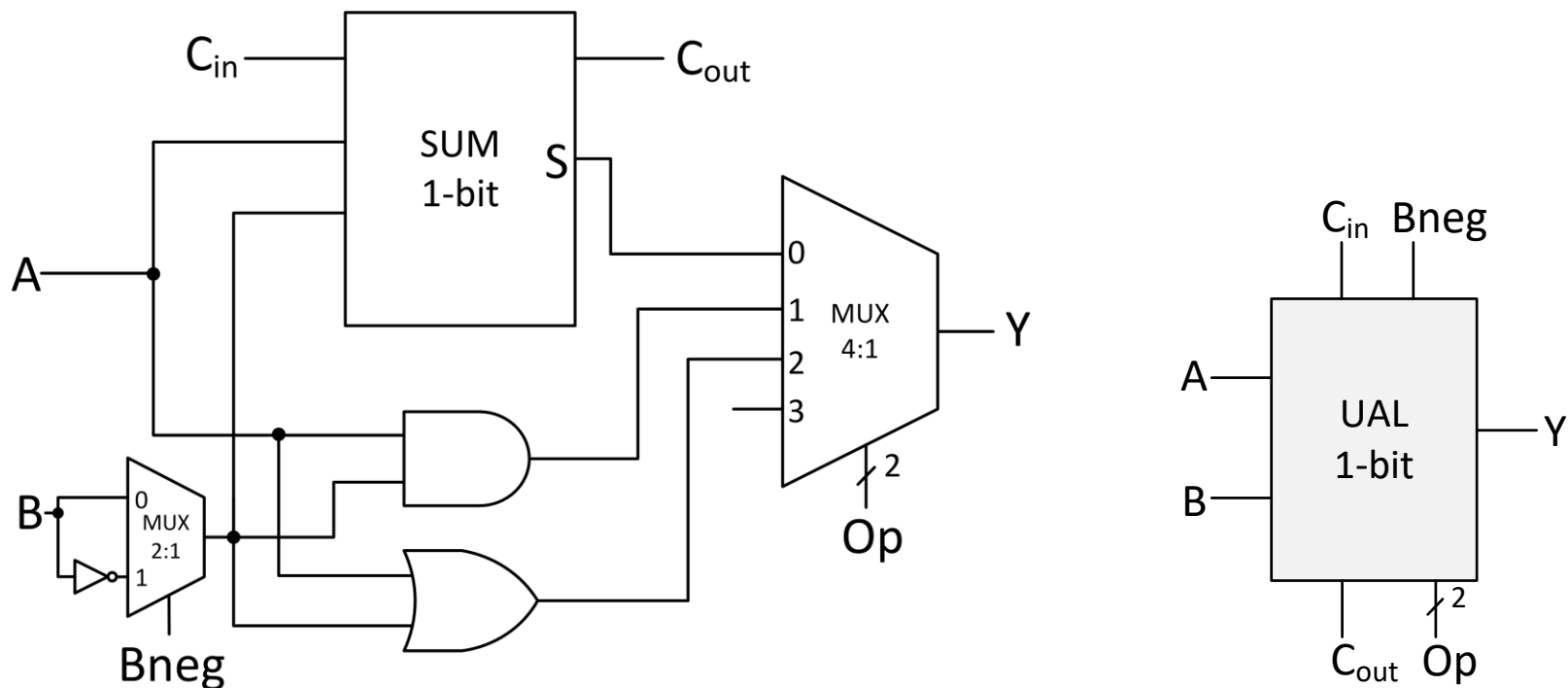- Se extinde unitatea pe 1 bit cu un inversor + mux la B (selecție B_{neg}):



ALU 1 bit (+, -, or, and) detaliu și diagrama bloc

Proiectare ALU 1 bit => ALU 32 biți

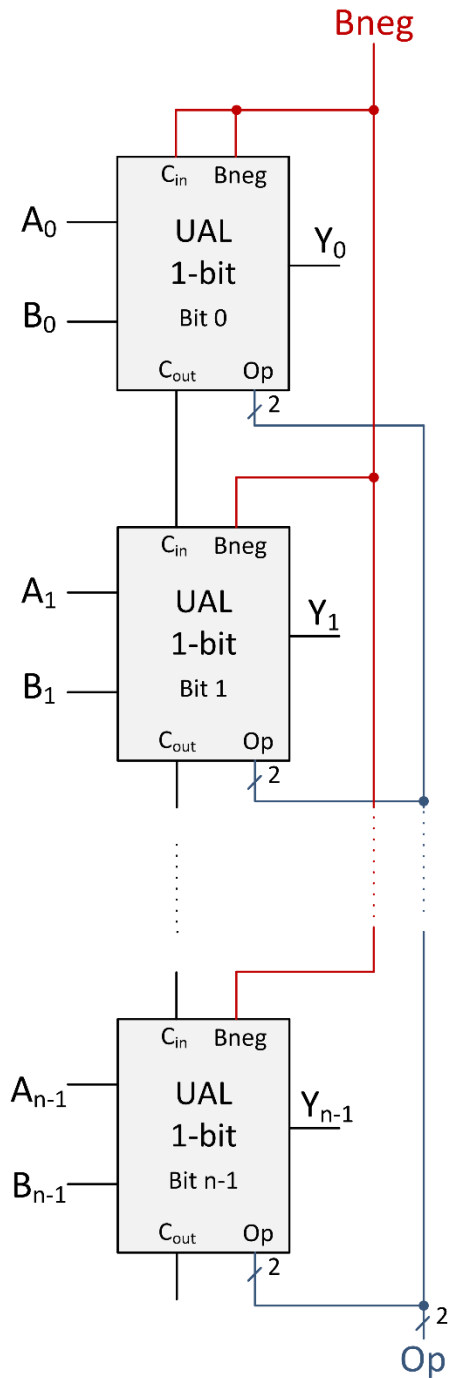


1. **Înălțăuire**: C_{in} la C_{out} , Op și B_{neg} semnale comune
2. Pentru **scădere** se forțează "+1" pe bitul 0 (ALU_0)
 - B_{neg} este 1 doar la scădere, se leagă la C_{in} de la ALU_0 !
3. $AluCtrl_{2..0}$ este construit concatenând **B_{neg}** cu **Op** :

Operație UAL	AluCtrl _{2...0}	Observație
Adunare	0 0 0	B _{neg} =0, Op=0
Scădere	1 0 0	B _{neg} =1, Op=0
ȘI	0 0 1	B _{neg} =0, Op=1
SAU	0 1 0	B _{neg} =0, Op=2


Proiectare ALU 32 biți

Pentru beq:

 Detecția apariției simultane de 0 pe biții rezultatului se face cu o poartă NOR (SAU negat) care se leagă la ieșirile ALU ($n=32$):



 Schema bloc ALU pe n biți ($n=32$), intrări A și B, ieșire (rezultat) S:



Proiectare ALU, alte funcții

Detecție de Depășire → *Overflow = CarryOut MSB xor CarryIn MSB*

➤ Se modifică ALU_{31} , unitatea pentru bitul cel mai semnificativ (MSB) cu integrarea unei porți XOR (nu se mai prezintă schema extinsă în curs)

Proiectare ALU, alte funcții

Comportamentul MIPS la Depășire, două metode:

1. Ignorare → MIPS: operații cu numere fără semn

- Nu se detectează depășirea pentru
 - **addu, addiu, subu**
 - **addiu** deși se extinde cu semn!
 - **sltu, sltiu** pentru comparații fara semn

2. Recunoaștere → MIPS: operații pentru numere cu semn

- **Se generează o excepție** (întrerupere) care permite programatorului să trateze problema
 - Salt la o adresă definită pentru excepție
 - Adresa de întrerupere este salvată pentru posibilă reluare
 - Instrucțiunile MIPS: add, sub

Proiectare ALU (slide opțional)

Operații adiționale: Instrucțiunea „Detectează mai mic decât” (slt)

- Operația slt produce 1, pentru RF[rd], dacă $RF[rs] < RF[rt]$, altfel 0
- slt setează toți biții la 0, cu excepția LSB; LSB este setat conform comparării $rs < rt$
- Extindem MUX-ul de 3 intrări al ALU, adăugam o intrare nouă: $Less \leftarrow slt\ result$
- Conectam 0 la intrările $Less[31:1] = 0$.
- Cum se obține bitul $Less[0]$?
 - Se scade b din a. Dacă diferența este negativă, atunci $a < b$.
 - Bitul 31 al rezultatului adunării/scăderii se notează ca Sign (Semn)
- **SLTU** (Unsigned); Pentru **numere fără semn**
 - $Less[0] \leftarrow Set \leftarrow not\ CF$; $CF=0$ la scădere fără semn \Leftrightarrow descăzutul este mai mic.
- **SLT** (Signed); Pentru **numere cu semn**
 - $Less[0] \leftarrow Set \leftarrow Sign\ xor\ Overflow$

Proiectare ALU – alte cerințe adiționale

Înmulțirea

- mult, multU → operații de înmulțire pe 32-biti, cu și fără semn
- Exemplu „hârtie și creion” (fără semn): 1000 (8) * 1001 (9) = 0100 1000 (72)

Deînmulțitul					1	0	0	0
Înmulțitorul					1	0	0	1
					<hr/>			
					1	0	0	0
				0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0			
		<hr/>						
Produsul	0	1	0	0	1	0	0	0

m biți x n biți → m+n biți produs

- În binar este simplu:
 - Înmulțitor bitul i = 0 → se plasează 0 (0 x deînmulțitul)
 - Înmulțitor bitul i = 1 → se plasează o copie a deînmulțitului (1 x deînmulțitul)


! Înmulțirea constă dintr-o serie de adunări și deplasări

Implementări de înmulțitoare:

- Combinațional
- Pipelined (de tip banda de asamblare)
- Multi-ciclu, iterativ, cicluri repetate de adunare și deplasare

Proiectare ALU – alte cerințe adiționale

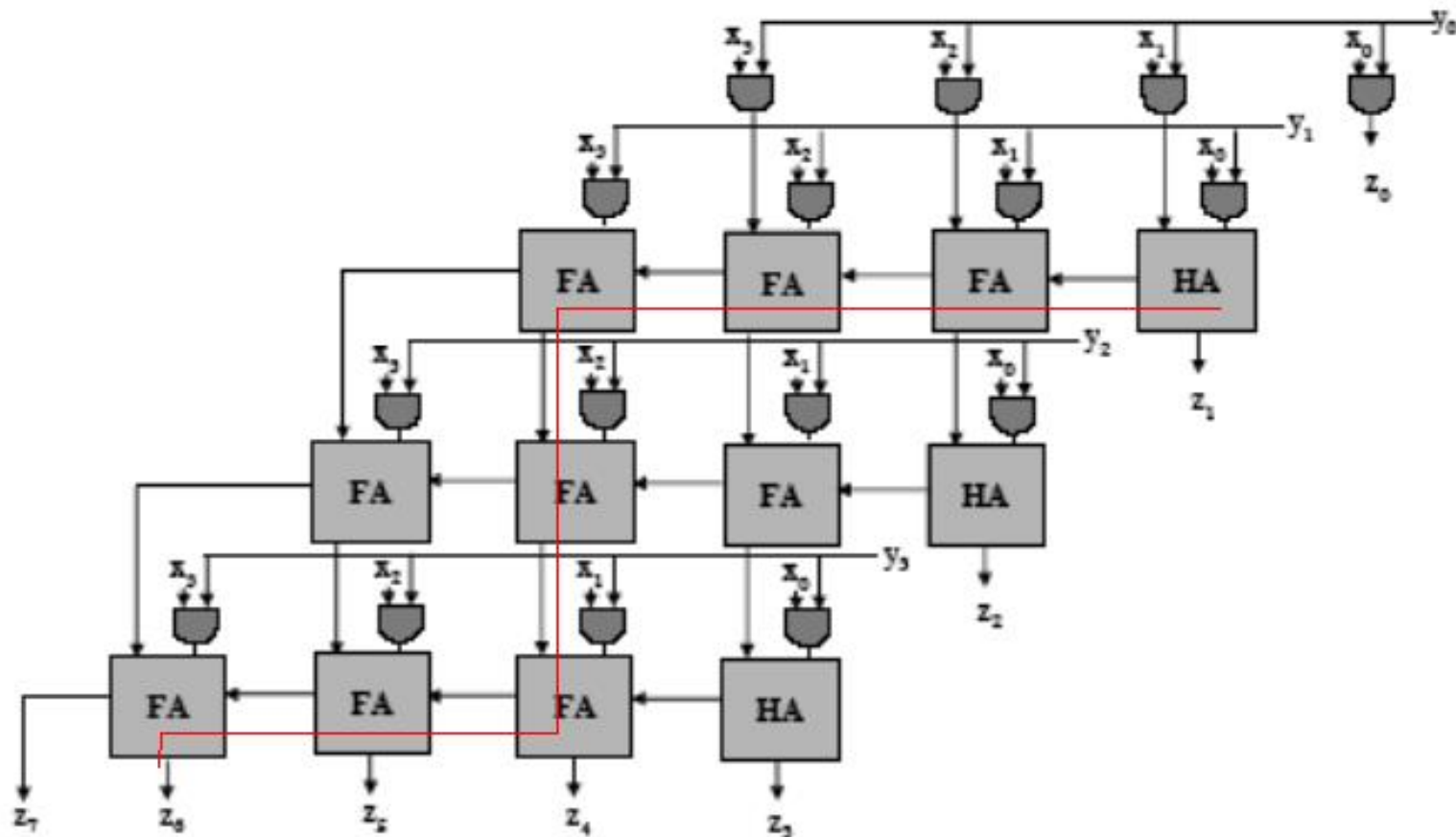Înmulțitor combinațional fără semn (Full/Half Adder – FA sau HA)




Înmulțitor Matricial cu propagarea transportului (Ripple Carry), $Z_{7..0} = X_{3..0} * Y_{3..0}$

- La fiecare etaj X (deînmulțitul) se deplasează la stânga
- Bitul următor al Y (înmulțitorul) determină dacă deînmulțitul deplasat sau zero trebuie adunat ca produs parțial; se acumulează produsul parțial
- **Calea critica marcata cu rosu**
- Versiunile de tip pipeline îmbunătățesc productivitatea înmulțitorului

Proiectare ALU – alte cerințe adiționale


Algoritm de înmulțire prin adunări și deplasări repetate (multi-ciclu)

- Implementează ad-literam algoritmul de înmulțire pentru numere binare (vezi exemplul „hârtie si creion”)
- Nu există registru separat pentru înmulțitor, se folosește un registru de deplasare pentru a stoca produsul (inclusiv sumele produselor parțiale)
- La inițializare, înmulțitorul se plasează în partea dreapta a registrului de produs de 64 biți, partea stângă se inițializează la 0
- Se repetă de N (nr. de biti) iterații, pentru însumarea produselor parțiale

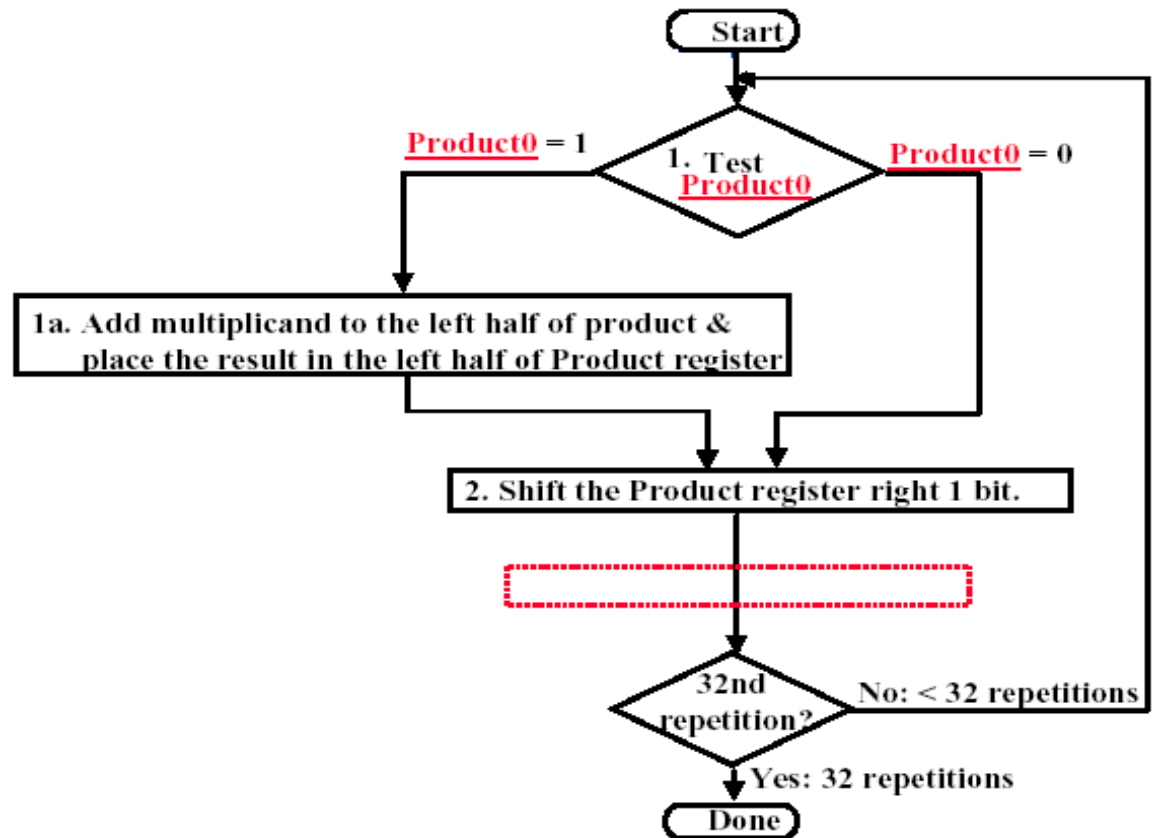

Algoritmul de înmulțire prin adunări și deplasări repetate

Proiectare ALU – alte cerințe adiționale

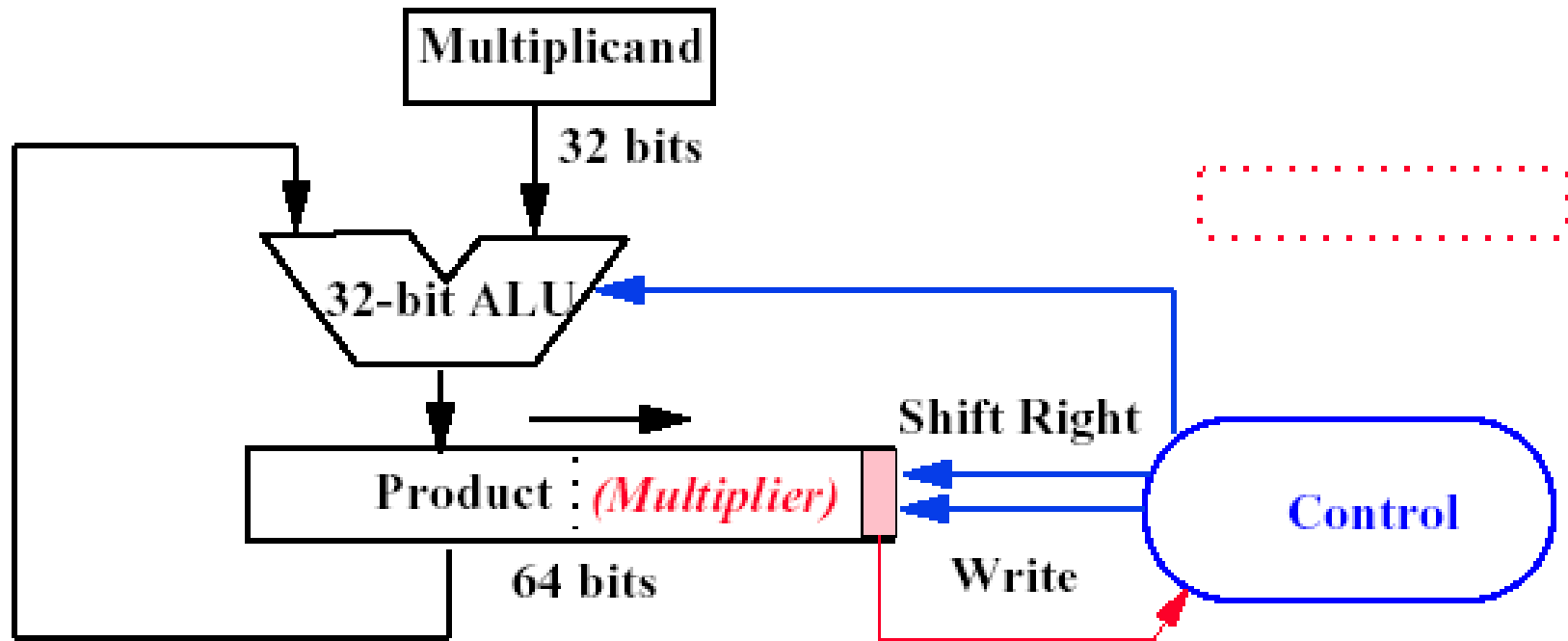

Înmulțitor iterativ, căi de date; diagrama bloc

Observații asupra algoritmului de înmulțire

- 2 pași pe bit fiindcă deplasarea se face cu registru de deplasare (Product & Multiplier)
- In MIPS registrele Hi si Lo conțin MSB (stânga) si LSB (dreapta) a produsului
- Instrucțiunile MIPS Mult, MultU: produs in HI și LO

Proiectare ALU – alte cerințe adiționale

Exemplu numeric pe 4 biți: 0010 * 0011

Iterație	Pas	Deînmulțit	Produs	Next
0	Init	0010	0000 0011	Product(0)='1' → add
1	1a	0010	0010 0011	Shift Right
	2		0001 0001	Product(0)='1' → add
2	1a		0011 0001	Shift Right
	2		0001 1000	Product(0)='0' → no add
3	1a		0001 1000	Shift Right
	2		0000 1100	Product(0)='0' → no add
4	1a		0000 1100	Shift Right
	2		0000 0110	Done

Cum efectuăm înmulțiri pentru numerele cu semn?

- Abordare simplă: transformă operanzii în numere pozitive, ține minte dacă produsul final trebuie schimbat ca semn (se renunța la bitul de semn, iterații de 31 pași)
- Sau: se aplică regulile aritmeticii complementului față de 2. Necesită extinderea semnului pentru „produsele parțiale” și scădere la sfârșit.
- **Versiuni avansate: Algoritmul lui Booth**


Proiectare ALU – alte cerințe adiționale

Cerințe adiționale: circuite de deplasare


➤ Sll, Srl, Sra → Necesita deplasare cu 0-31 biți: logică la stânga/dreapta, aritmetică la dreapta

Două tipuri:

 ➤ *Logică* → valoarea care se introduce prin deplasare este întotdeauna "0"




 ➤ *Aritmetică* → deplasare la dreapta, se extinde semnul



Notă: Se efectuează o deplasare cu un singur bit pe ciclu. Instrucțiunile pot solicita deplasări multiple de 0 – 32 poziții!

 
Circuit de deplasare combinațional implementat cu MUX-uri



Blocul de baza - MUX

Proiectare ALU – alte cerințe adiționale

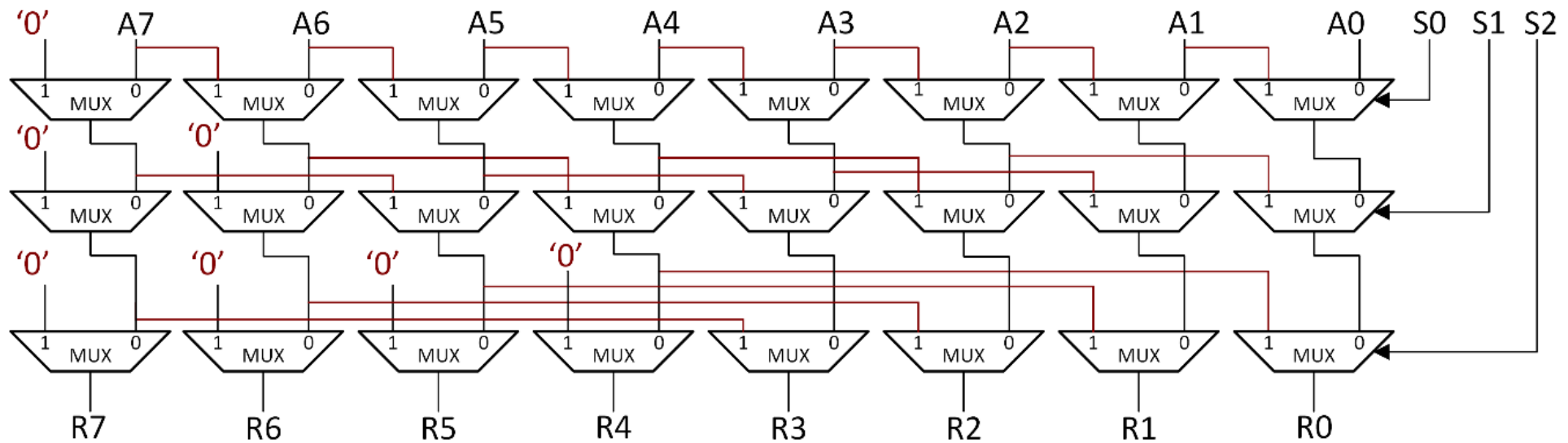Circuit de deplasare de 8 biți spre dreapta, cu MUX-uri



Exerciții

Cu câte poziții se face deplasarea la dreapta dacă $S_2S_1S_0 = "001"$? Dar pentru

$S_2S_1S_0 = "011"$?

Care este valoarea pentru $S_2S_1S_0$ pentru a efectua o deplasare cu 4 poziții la dreapta?


Câte niveluri sunt necesare pentru a efectua o deplasare cu 32 biți?

Proiectare ALU – alte cerințe adiționale

Circuit pentru Extindere de Semn

Instrucțiunile MIPS folosesc operanzi cu:

 - Extindere de Zero (logică) $\text{ori: RF[rt]} \leftarrow \text{RF[rs]} \mid \text{Z_Ext(imm)}$
- Extindere de Semn (aritmetică) $\text{lw: RF[rt]} \leftarrow \text{M[RF[rs] + S_Ext(imm)]}$



Extindere de Zero

- Circuitul de Extindere extinde (cu zerouri) un număr de 16 biți (imm [15:0]) de la intrare, la 32 biți de la ieșire, dacă semnalul de comandă ExtOp este 0.
- $\text{Z_Ext(imm16)} = 0_{31} \dots 0_{16} \parallel \text{imm}_{15} \dots \text{imm}_0$

Extindere cu Semn

- Circuitul de Extindere primește un număr de 16 biți, imm [15:0] și îl extinde cu bitul imm_{15} , dacă semnalul de comandă ExtOp este 1
 - $\text{S_Ext(imm16)} = 0_{31} \dots 0_{16} \parallel \text{imm}_{15} \dots \text{imm}_0$ dacă $\text{imm}_{15} = 0$
 - $\text{S_Ext(imm16)} = 1_{31} \dots 1_{16} \parallel \text{imm}_{15} \dots \text{imm}_0$ dacă $\text{imm}_{15} = 1$

Probleme

1. Proiectati un ALU de 8 biti pentru urmatoarele operatii: $A + B$, $A - B$, IncrA, DecrA, PassA and NegateA. Folositi un singur sumator. Prezentați schema cu semnalele de control si un tabel cu valorile semnalelor de control pentru fiecare operatie.
2. Proiectati o unitate pentru Adunare/Scadere care poate lucra cu date de 8, 16 sau 32 de biti. Folositi 32 de sumatoare de 1 bit si circuite auxiliare. Prezentați schema block si semnalele de control pentru operatii de adunare/scadere pentru 4x8, 2x16, 1x32-bit Adunare/Scadere.
3. Prezentați algoritmul de inmultire cu adunări și deplasări repetate. Dati un exemplu numeric.

Bibliografie

1. D. A. Patterson, J. L. Hennessy, “Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface”, 5th edition, ed. Morgan–Kaufmann, 2013.
2. D. A. Patterson and J. L. Hennessy, “Computer Organization and Design: A Quantitative Approach”, 5th edition, ed. Morgan-Kaufmann, 2011.
3. MIPS32™ Architecture for Programmers, Volume I: “Introduction to the MIPS32™ Architecture”.
4. MIPS32™ Architecture for Programmers Volume II: “The MIPS32™ Instruction Set”.
5. Materialul obligatoriu (vezi pagina cu cursul)