Arhitectura Calculatoarelor

Curs 2: Sinteza circuitelor digitale

E-mail: florin.oniga@cs.utcluj.ro


Web: http://users.utcluj.ro/~onigaf, secţiunea Teaching/AC

Principalele subiecte

- >RTL Register Transfer Level
- ➤ Sinteza de nivel înalt pentru arhitecturi digitale (High-Level Synthesis HLS)

Sistem digital format din:

 - ➤ Unitatea căilor de date (Data-Path) registre, magistrale, logică de procesare
- ➤ Unitatea de comandă/control (Control Unit) determină secvența de operații de procesare a datelor în calea de date



➤ Un sistem se descrie la nivel RTL prin transferul informației între elementele de memorare ale sistemului

Operație RT: rdest ← f(rsrc1, rsrc2, ... rsrcn)

- ➤ RTL Abstract → o specificație comportamentală; nu se ia în considerare structura sistemului, nici caracteristicile de timp ale resurselor
- ➤ RTL Fizic sau concret → descrie implementarea specificaţiei comportamentale pe structura selectată, cu granularitatea semnalului de ceas, ţinând seama de constrângeri de resurse şi de timp
- ➤ Metoda de proiectare RTL (definiție) convertirea unei descrieri comportamentale (RTL abstract) într-o descriere structurală (RTL fizic / concret).

- Specificarea RTL concret include următoarele trei componente pentru un sistem digital:
 - 1. Setul de registre / memorii
 - 2. Unitățile funcționale, care execută operațiile necesare (interconectare cu registre / memorii)
 - 3. Unitatea de control care supervizează secvenţa de operaţii ale sistemului
- > RTL reprezintă o notație algebrică folosită pentru a defini operații la nivelul calculatorului
- ➤ RTL **nu** este executată de calculator → este folosită pentru a explica funcționarea calculatorului
- ➤ Micro-operație descrie un transfer unic între registre:

Ex:
$$X \leftarrow Y + Z$$

➤ Propoziție (statement) RTL - (condiție) → {micro-operație,..., micro-operație};

Ex:
$$(c>0) \rightarrow X \leftarrow Y + Z$$

Register Transfer Notation (RTN) (o variantă posibilă, notația nu este standard)


←	Atribuire			
=, ≠	Test pentru egalitate / inegalitate			
	Concatenare pentru șiruri de biți			
X ← Y	Transfer de date din registrul Y în registrul X			
X ← 0	Ştergere registrul X			
X ← Y + Z	Adună registrul Y cu registrul Z, încarcă rezultatul în X			
X ←Y v Z	SAU între Y și Z, încarcă rezultatul în registrul X			
DR ← M[AR]	Încarcă în DR conținutul memorie de la adresa dată de			
	AR			
R1 ← >> R1	Deplasare logică la dreapta cu o poziție pentru registrul			
	R1			
R2 ← << R1	Identic, dar la stânga			
$X \leftarrow Y, A \leftarrow B$	Transfer paralel (concurent)			
$(cond) \rightarrow A \leftarrow B$	Dacă cond = 1 atunci copiază B în A			
S0 → A← B	Dacă starea curentă e S0, copiază B în A			
P·(a·b) → R2 ← R3	Dacă starea curentă este P, și dacă a ȘI b este adevărată			
	atunci copiază R3 în R2; unde a și b sunt semnale			

Sinteza de nivel înalt pentru arhitecturi digitale -High-Level Synthesis (HLS)

HLS este o metodologie care:

➤ de la descriere comportamentală la nivel algoritmic,
 trece la

 - descriere structurală similară cu RTL concret: registre, unități funcționale (+, -, *), memorii, interconexiuni (mux, magistrale),
- > respectând constrângerile (timp, suprafață, putere).



Ca o comparaţie (!): sinteza VHDL porneşte de la descrierea RTL, foloseşte tehnici de sinteză logică pentru optimizarea circuitului, şi generează descrierea la nivel de "porţi şi fire – gates and wires" mapabilă pe circuitul digital configurabil (ex. FPGA).

HLS – Operațiile de bază


- ➤ Alocarea resurselor selectarea tipului și numărului componentelor hardware care vor fi utilizate
- ▶ Planificare (Scheduling) Atribuirea operaţiilor la perioadele semnalului de ceas
- ➤ Legarea modulelor (Binding) Legarea (maparea) operațiilor la componentele hardware alocate
- ➤ Sinteza unității de comandă Se stabilește tipul unității de comandă și modul de folosire a semnalului de ceas

Model de calcul orientat pe flux de date

Grafuri de flux de date / Data-flow graphs (DFGs) (or Data-Dependency graphs

DDG) reprezintă relațiile de precedență și paralelismele în calcule. DFG conține:

 
- > Noduri: reprezentând operații
- Muchii, Săgeţi: reprezentând relaţii de precedenţă.



Calcul Secvențial				
$tmp_1 = A+B$				
$tmp_2 = C-D$				
tmp_3 = E*F				
tmp_4=tmp_1/tmp_2				
tmp_5=tmp_1*tmp_4				
tmp_6=tmp_4+tmp_3				
Result=tmp_5-tmp_6				

DFG – exemplu cod secvențial

Model de calcul orientat pe flux de date

 

Calcul Concurent					
tmp_1=A+B, tmp_2=C-D, tmp_3=E*F					
tmp_4=tmp_1/tmp_2					
tmp_5=tmp_1*tmp_4, tmp_6=tmp_4+tmp_3					
Result=tmp_5-tmp_6					

DFG – exemplu cod concurent (paralel)

- ➤ Fiecare nod consuma date de la intrări, efectuează transformări și livrează date de ieșire
- ➤ Toate nodurile pot fi executate concurent, dacă (!) fluxul de date / resursele o permit

Atribuire unică

Pregătirea codului programului pentru graful de flux de date, analiză și conversie la forma de atribuire unică, cu 2 intrări și o ieșire pentru fiecare operație (fiecare rezultat de operație se atribuie unei variabile unice, ex. x devine x1, x2, x3):

$$x \leftarrow a + b;$$
 $\rightarrow x1 \leftarrow a + b;$ $y \leftarrow a * c;$ $\rightarrow y \leftarrow a * c;$ $z \leftarrow x + d;$ $\rightarrow z \leftarrow x1 + d;$ $x \leftarrow y - d;$ $\rightarrow x2 \leftarrow y - d;$ $x \leftarrow x + c;$ $\rightarrow x3 \leftarrow x2 + c;$ ORIGINALAtribuire unică

Compilare / Tehnici de Optimizare

Este o optimizare comportamentală, fără a avea nevoie de cunoștințe despre implementarea la nivel de circuit.

Reducerea înălţimii arborelui

```
x = a + b + c + d; se poate rescrie ca:

x = a + b; x = x + c; x = x + d; \rightarrow trei adunări în serie.

sau p = a + b; q = c + d; x = p + q; \rightarrow primele două adunări pot fi efectuate în paralel
```

Propagarea constantelor şi a variabilelor

```
constante variabile a = 0; b = a + 1; c = 2*b; înlocuit de a = x; b = a + 1; c = 2*a; înlocuit de a = x; b = x + 1; c = 2*x; a = x; a
```

Eliminarea sub-expresiilor comune

```
a = x + y; b = a + 1; c = x + y; înlocuit de a = x + y; b = a + 1; c = a;
```

Reducere complexității operator

```
b=3*x; înlocuit cu t = x <<1; b = x + t;
```

Rearanjarea codului

```
for (i = 1; i \le a^*b){ } înlocuit de t = a^*b; for (i = 1; i \le t) { }.
```


HLS - Exemplul 1

Să considerăm următorul program (rezolvarea unei ecuații diferențiale, [1]):


repeat xl = x + dx; ul = u - (3 * x * u * dx) - (3 * y * dx); yl = y + u * dx; c = xl < a; x = xl; u = ul; y = yl;until (c);

Alocare pe noduri în DFG
 
$$xl = x + dx$$
 $v10$
 $ul = u - (3 * x * u * dx) - (3 * y * dx) v1 - v7$
 $yl = y + u*dx$ $v8, v9$
 $c = x < a$ $v11$



Planificare și atribuirea operațiilor

 

Graf de secvențiere pentru Exemplul 1; necesita maxim 6 Înmulțitoare și 5 ALU


Alocare la resurse minim 4 Înmulțitoare și 2 ALUs

- > Operațiile se execută în segmentele de timp corespunzătoare cu pozițiile lor
- > Refolosirea Resurselor (sharing sau partajare) => circuit secvențial
 - O componentă poate fi utilizată pentru mai multe operații
 - Operațiile corespunzătoare se pot planifica secvențial nu concurent


Planificare fără constrângeri de resurse

As Soon As Possible (ASAP): o operație este planificată imediat după ce operațiile predecesoare au fost terminate, momentul de început al unei operații este cel mai devreme posibil

As Late As Possible (ALAP): se bazează pe folosirea valorilor maxime pentru momentele de început ale operațiilor, momentul de început este cel mai târziu

 

Exemplul 1: Planificare ASAP

 

Exemplul 1; Planificare **ALAP** cu același număr de pași

Mobilitatea

Mobilitatea definește intervalul de start pentru o operație

Cum se calculează:

- 1. Se planifică ASAP și ALAP.
- 2. Diferența în planificare determină mobilitatea sau libertatea operației (operațiile în calea critică, cea mai lungă, sunt cele cu mobilitate zero).

La ce folosește? Pentru o planificare eficientă.

Mobilitate zero pentru o operație înseamnă că operația poate fi începută doar la momentul dat de timp pentru a satisface constrângerile globale de latență (calea critică)

Exemplul 1:

- ➤ mobilitatea operaţiilor (1 5) este zero,
- > (6 şi 7) este 1,
- > (8, 9, 10 şi 11) este 2.

Sinteza și optimizarea căilor de date

Modele hardware pentru HLS: Unităţi funcţionale (ALU, sumatoare, înmulţitoare, etc.), Registre, Bloc/Fişier de registre (register file), Memorii, MUX-uri, Magistrale (BUS), Bufere tri-state

Parametrii care definesc modelul hardware:

- Strategia de temporizare: ceasul folosit (front crescător, etc.).
- Interconectare: bazată pe MUX şi/sau BUS
- Sincronizarea (temporizarea) unităților funcționale:
 - Cu un singur ciclu.
 - Cu operaţii multi-ciclu.
 - Pipelining (linie de asamblare).

Sinteza căilor de date / optimizări

Sinteza căilor de date

- Generarea structurii căilor de date din DFG secvențiat
- ➤ Doi paşi: alocare (allocation) şi legare (binding)

Alocarea alege unitățile funcționale (UF) și registrele din biblioteca de componente

> Se selectează componentele care îndeplinesc cel mai bine criteriile de proiectare


Legarea asociază operațiile cu UF-urile, variabilele cu registre, cu scopul de a conecta componentele astfel încât costul de interconectare (număr de MUX-uri, BUS-uri) să fie minimizat

Algoritmul de legare a registrelor (Register-binding): Timpul de viaţă al variabilelor este definit ca numărul de perioade de ceas în care variabila este necesară


- Analizează timpul de viaţă al tuturor variabilelor
- Stabileşte numărul necesar de registre

Sinteza unității de control

- Fluxul de control descris prin planificare este implementat folosind o maşină (automat) cu stări finite (FSM), cu o stare pentru fiecare pas
- > Semnalele de control generate pentru fiecare stare activează unitățile funcționale, registre, MUX-urile, selecțiile BUS-urilor, etc.

 

Exemplul 1: Planificare ASAP

 


Control: diagrama tranziției stărilor FSM. Numerele de lângă noduri sunt referințe la semnalele de activare (dacă sunt necesare)

Proiectare cu constrângeri

Exemplul 1: proiectarea căilor de date și a controlului considerând că avem la dispoziție doar:

1 unitate de multiplicare și 1 ALU

 


Exemplu 1: graf de secvenţiere cu 1 multiplicator, 1 ALU

Proiectare cu constrângeri

Unitatea de control (pentru exemplu anterior) - FSM

- ➤ O stare în fiecare perioadă de ceas
- ➤ În fiecare stare se generează semnalele de control necesare pentru executarea respectiv stocarea rezultatelor pentru operațiile necesare

 

Exemplu 1: 1 multiplicator, 1 ALU; diagrama de tranziţie a stărilor

Sinteza circuitelor de tip pipeline

- ➤ Pipeline (linie de asamblare) este o tehnică uzuală de îmbunătățire a performanței (productivitatea) unui circuit
- La o implementare pipeline **circuitul este partiţionat** într-un şir liniar de stagii / etaje, fiecare etaj execută concurent o operaţie pe un set distinct de date, şi furnizează rezultatele sale către următorul stagiu.
- ▶ Între etaje consecutive sunt necesare registre cu rol de stocare a rezultatelor din stagiul anterior, respectiv cu rol de intrare pentru stagiul următor

Constrângeri de proiectare şi optimizare

- ➤ Timp → viteza; latență, lățime de bandă, frecvență de ceas;
- ➤ Spaţiu → cost; logică combinaţională multi-nivel, partajarea componentelor secvenţiale, pipeline;
- ➤ Putere → viața bateriei, mod sleep;
- ➤ Testare → crash; BIST (Built In Self Test);

Stiluri de proiectare:

- Optimizarea latenței (timpul de răspuns): un singur ciclu de ceas, cale de date cu logică combinațională cu paralelism multilevel, fără constrângeri de resurse, şi frecvență de ceas redusă
- Optimizarea lăţimii de bandă (productivitate): cale de date pipeline, frecvenţă crescută de ceas
- Optimizarea spaţială (dpdv a resurselor): partajare, reutilizarea componentelor,
 cale de date multi-ciclu
- Optimizarea spațială (dpdv a comunicației): căi de date bazate pe MUX-uri sau cu 1, 2, 3 magistrale, multi-ciclu.

Constrângeri de proiectare şi optimizare

Proiectare cu un singur ciclu (Single cycle design)

- Pentru: latenţă optimă.
- **Resurse**: unități funcționale combinaționale (UF), fără constrângeri de resurse.
- **Comunicaţie**: directă, punct la punct între UF-uri.
- Frecvenţa de ceas: definită de calea critică, cea mai lungă întârziere compusă a unităţilor UF interconectate serial.

Proiectare pipeline

- Pentru: lăţime de bandă optimă.
- **Resurse**: UF-uri combinaţionale, registre între etaje (inter stage registers), anumite constrângeri de resurse
- Comunicaţie: prin intermediul registrelor pipeline inter-stagii. Unităţile UF sunt izolate prin intermediul registrelor inter-stagii şi pot funcţiona în paralel pe faze diferite de execuţie.
- Frecvenţa de ceas: definită de cea mai înceată UF şi de încărcarea (overhead) introdusă de registre.

Proiectare cu mai multe cicluri de ceas (Multi-ciclu)

- Pentru: frecvenţă mare de ceas cu constrângeri spaţiale (reutilizarea resurselor).
- Resurse: număr limitat de UF-uri, registre temporare.
- **Comunicaţie**: prin intermediul registrelor temporare, MUX-uri şi BUS-uri. Rezultatele intermediare al UF-urilor sunt stocate în registre pentru utilizare viitoare.
- **Frecvenţa de ceas**: definită de cea mai înceată UF şi de încărcarea (overhead) introdusă de registre.


Problema 1

- > Proiectarea unei UF specifice pentru o aplicație, folosind componente standard.
- ➤ Se dă Y = AX² + BX + C; Să se proiecteze (cale de date plus control) un circuit care să calculeze Y. Se va folosi metoda HLS.

Soluția 1 - Proiect cu ciclu unic, V1

Rescriem ecuația, operații cu 2 intrări și 1 ieșire

 
DFG corespunzător, arată dependentele si precedentele pentru operații.



- > Resurse pentru ciclu unic, V1: 3 Înmulţitoare si 2 Sumatoare.
- \triangleright Calea critică (AX, AX², Y) (x, x, +) defineşte timpul de răspuns: (2 x + 1 +).
- Execuţie controlată strict de fluxul de date. UF si conexiunile definesc comportamentul circuitului. Schimbarea datelor schimba rezultatul operaţiilor.

Soluția 2 - Proiect cu ciclu unic, V2

 
Rescriem ecuația $Y = (A \cdot X + B) \cdot X + C$



DFG Single cycle, V2

- Resurse pentru ciclu unic, V2: 2 Înmulţitoare şi 2 Sumatoare.
- Calea critică definește timpul de răspuns: (2 x + 2 +).
- 2 soluții (V1 și V2): timpi de răspuns și resurse diferite.
- Execuție controlată strict de fluxul de date: UF si conexiunile definesc comportamentul circuitului. Schimbarea datelor schimba rezultatul operațiilor.

 Soluția 3 - Proiect Pipeline (bazat pe V2)




Patru etaje pipeline (același DFG ca la V2)

- ➤ Presupunem ca întârzierile Sumatorului şi Înmulţitorului sunt egale => 4 Etaje balansate
- > Frecventa ceas (productivitate) definita de etajul cel mai lent
- ➤ La fiecare ciclu de ceas un nou set de variabile A,,X, B, C poate intra in pipeline.
- ➤Întârzierea circuitului (întârziere de propagare prin pipeline) se compune din întârzierile UF si registre.
- ➤Întârzierea este mai mare decât in varianta Single cycle
- ➤ Proiectul pipeline consuma mai multe resurse decât proiectul single cycle
- ➤ După perioada de umplere a pipeline-ului, in fiecare ciclu obținem o nouă valoare Y
- ➤ Registrele dintre etaje impun disciplina semnalului de ceas.
 - Ex. Flip-Flop, front pozitiv, semnal ceas cu o faza.
- ➤ Execuţie dată de fluxul de date. UF si conexiunile definesc comportamentul circuitului. Schimbarea datelor schimba rezultatul operaţiilor
- ➤ Productivitatea este de 1 rezultat / perioadă de ceas.

Solutia 4 - Proiect Multi-ciclu, V1

- > Specific: Comunicare pe baza de MUX
- ➤ Selectam DFG din soluția 2 "Ciclu unic, V2" cu o constrângere de resurse: 1 Înmulțitor si 1 Sumator
- ➤ Pentru memorarea variabilelor folosim registre temporare, necesari pe durata de viață
- > Comunicarea între registre și UF MUX-uri și conexiuni directe.

Solutia 4 - Proiect Multi-ciclu, V1

 

DFG și duratele de viață ale variabilelor pentru Y = (A.X + B).X + C; pe partea dreapta se indică momentele și valorile de scriere în registrul RA (vezi unitatea de comanda pe paginile următoare)

Soluția 4 - Proiect Multi-ciclu, V1

- > X, +: in0 stânga, in1 dreapta
- ➤ 4 registre sunt necesare pentru valorile iniţiale A, X, B, C: RA, RX, RB si RC.
- ➤ Din figura rezultă ca RA poate fi folosit pentru: A, A.X, A.X+B, (A.X+B).X si Y
- > RA va memora 5 valori diferite.

Conexiunile necesare intre UF si RA se prezintă in Tabelul 1

		Clock1	Clock2	Clock3	Clock4
Înmulțitor	in0	Α		A.X+B	
Înmulțitor	in1	X		X	
Înmulțitor	Out	A.X		(A.X+B).X	
Sumator	in0		A.X		(A.X+B).X
Sumator	in1		В		С
Sumator	Out		A.X+B		Υ
Intrare		A.X	A.X+B	(A.X+B).X	Υ
RA		Înmulțitor	Sumator	(A.X+B).X Înmulțitor	Sumator

Tabel 1: Conexiunile dintre UF și RA


Soluția 4 - Proiect Multi-ciclu, V1

Înmulțitor in0: conexiune directă la A **Înmulțitor in1**: conexiune directă la X **Sumator in0**: conexiune directă la A

Sumator in1: MUX2 (2:1)

RA in: MUX1 (3:1); o intrare pentru A, una pentru ieșirea înmulțitorului, o intrare

pentru ieșirea sumatorului.

 

Calea de date Multi ciclu, conexiuni - MUX Notaţii: Multiplier-x, Adder-+, MUX-M1,2, S1,2-semnale de control.

Soluția 4 - Proiect Multi-ciclu, V1

Unitate de Comandă pentru transferuri între registre

Descriere RTL concret pentru Y = (A.X + B).X + C; si definirea semnalelor de comandă:

```
T0: Valorile initiale au fost incarcate

T1: RA \leftarrow RA x RX; S2 x; S1 \leftarrow 2; // RA = A.X

T2: RA \leftarrow RA + RB; S2 \leftarrow 0; S1 \leftarrow 1; // RA = A.X + B

T3: RA \leftarrow RA x RX; S2 x; S1 \leftarrow 2; // RA = (A.X + B).X

T4: RA \leftarrow RA + RC; S2 \leftarrow 1; S1 \leftarrow 1; // RA = A.X² + B.X + C

Descriere RTL; MUX control; Trasare;

Unitate de comandă - FSM cu 4 (5 cu T0) stări
```

Diferența Pipeline-Multi-ciclu:

- ➤ Pipeline: la fiecare ciclu de ceas un nou set de variabile A, X, B, C poate intra in pipeline si se produce cate un rezultat după timpul de umplere.
- > Multi-ciclu: la fiecare 5-lea ciclu se poate introduce un nou set de variabile si se produce un rezultat.
- > Perioadele de ceas pot fi egale.

Probleme de rezolvat

- 1. Pentru ecuaţia: $ax^2 + bx + c$, desenaţi DFG cu variantele:
 - a. Planificarea execuției cu ASAP, ALAP
 - b. Execuţie pipeline

Comparaţi latenţele, laţimea de bandă şi costul fiecarei soluţii.

- 2. Pentru următoarea ecuație: $w = a \cdot (b \cdot x + z) c \cdot (a \cdot y + x)$ se presupune:
 - a. Implementare fără constrângeri.
 - b. Implementare cu 1 sumator/scăzător şi o unitate de multiplicare 1; unitățile funcționale se consideră de tip combinațional.

Pentru variantele a şi b arătaţi DFG, timpul de viaţă al variabilelor, numărul minim de registre necesare şi căile de date corespunzătoare pentru proiectare Multi-ciclu.

Referințe

- [1] P. Eles, Z. Peng, "System Synthesis of Digital Systems", Lecture slides, March 2000, http://www.ida.liu.se/~petel/SysSyn/lect1.frm.pdf
- [2] P. Coussy, D.Gajski, M.Meredith, and A.Takach, "An introduction to high-level synthesis", *IEEE Design Test of Computers*, 26(4):8 17, jul. 2009.
- [3] Egon Boerger and Robert Staerk, "A Method for High-Level System Design and Analysis", (Abstract State Machines chapter), Springer-Verlag 2003.