# Sisteme logice secventiale complexe

Unitate de executie Unitate de comandă Microprogramare

S.l. Dr. Ing. Vlad-Cristian Miclea

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Departamentul Calculatoare

#### **CUPRINS**

- 1) Introducere
- 2) Definirea problemei
- 3) Unitatea de executie
  - Arhitectura circuitului
  - Designul componentelor
- 4) Unitatea de comanda
  - Semnalele de control
  - UC cablata
  - UC microprogramata
- 5) Microprogramare
  - Microoperatii
  - Generarea urmatoarei instructiuni microinstructiuni
  - Programul de control
- 6) Concluzii

# PLAN CURS

- Partea 1 VHDL
  - 1. FPGA
  - 2. Limbajul VHDL 1
  - 3. Limbajul VHDL 2
  - 4. Limbajul VHDL 3
- Partea 2 Implementarea sistemelor numerice
  - 5. Realizarea unui sistem numeric complex; Unitate de executie
  - 6. Unitate de comanda; Microprogramare
- Partea 3 Automate
  - 7. Automate finite
  - 8. Stari
  - 9. Automate sincrone
  - 10. Automate asincrone
  - 11. Identificarea automatelor
  - 12. Automate fara pierderi
  - 13. Automate liniare
- Partea 4 Probleme si discutii

### **CONTEXT**

#### Sisteme numerice sincrone complexe

- Realizarea unor sisteme digitale complexe
- Se va discuta abordarea, definirea, analiza, implementarea si testarea onor sisteme hardware complexe
- Exemplu: un cuptor de gatit
- Se va discuta realizarea componentelor principale: UC si UE
- Unitate de executie
  - Numaratoare, registre, MUX-uri, ALU
  - Trebuie accesate la momentul potrivit
- Unitate de comanda/control
  - Generare semnale de control
  - Generarea urmatoarei stari
  - Unitate cablata (hardwired)
  - Microprogramare

## Definirea problemei


- Cuptor de gatit exemplul de la laborator (putin mai complicat)
  - Gateste la 4 temperaturi predefinite: 180, 200, 220, 240 grade
    - In fiecare secunda, temperatura creste cu 10 grade;
  - Gateste 25 de minute
  - La sfarsit, se poate extinde perioada cu o valoare de baza de 50 de minute, la care se poate aduna sau reduce 5, 8 sau 12 min fata de perioada de gatire extra

#### Detalii:

- Se asteapta pana cand se apasa buton "Start"
- Daca Start, se asteapta alege temp se asteapta introducerea temp (V0,V1,V2,V3);
- Se preincalzeste cuptorul; Apare un led "Preincalzire"
- Apoi se stinge "Preincalizre", se aprinde "InsertMancare" (se sta maxim 5 min)
- Daca se introduce mancarea, se apasa "Buton\_gatire" si se asteapta 25 min (se fiseaza "Gatire")
- Dupa finalizare gatire, se asteapta extindere gatire
- Daca se doreste extra-gatire, se alege optiunea dorita
- Se calculeaza timpul de extra-gatire
- Se asteapta timpul de gatire suplimentare; Apare un led "Extra gatire"
- La final, se stinge ledul "Gatire" si Extra-gatire si se asteapta un nou proces

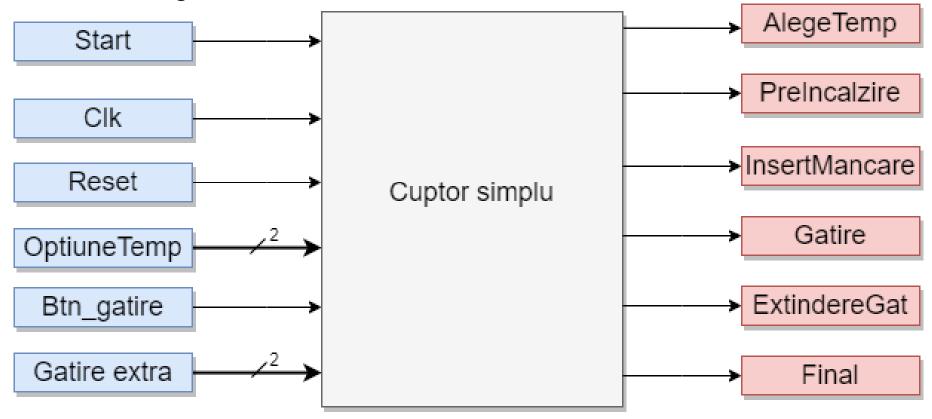
#### Schema bloc

- Evidentiaza intrarile si iesirile sistemului
- Pot exista intrari/iesiri care sa nu fie evidente (ex buton pt validare date)
- Se identifica use-case-urile sistemului
  - Se identifica pas-cu-pas fiecare etapa prin care trece sistemul
  - Se vor descoperi eventualele actiuni ascunse
  - Pot fi adaugate eventuale semnale de intrare/iesire


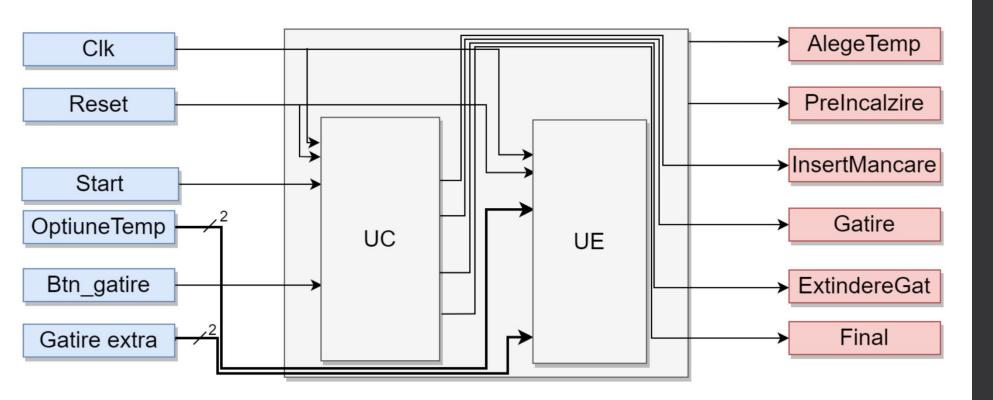
# Schema bloc - componente


- Prima divizare conceptuala a sistemului: UC vs UE
- Unitate de comanda/control
  - Logica de control din sistem
- Unitate de executie
  - Resursele necesare pentru system
  - Componentele (alcatuite eventual din sub-componente)




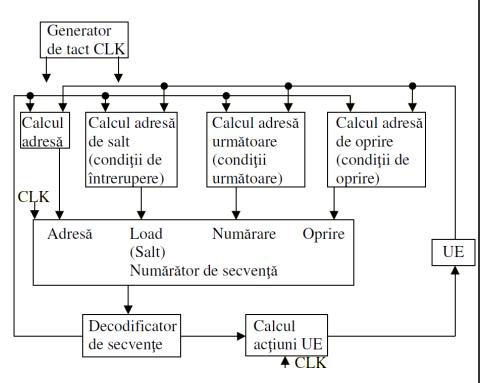
## Unitate cablata (hardwired)

- Foloseste un FSM (finite state machine) -
  - Contine o parte combinationala genereaza urmatoarea stare
  - Contine un registru/numarator tine starea curenta
  - Fiecare stare corespunde la un set de semnale de control
- Metoda rapida, toate informatiile se genereaza direct din codificarea starii
- Utilizare limitata (circuite simple)
- Greu de extins cu semnale noi
- Greu de extins cu stari noi
  - Trebuie redefinit tot sistemul
- Exemplu






### Unitate microprogramata

- Semnalele de control nu mai sunt codificate intr-o anumita stare
- Secventa de instructiuni va fi generata folosind o memorie
- Registrul va incara o microinstructiune, care va contine o adresa

 Datele de la adresa respectiva vor contine informatii pentru a genera:

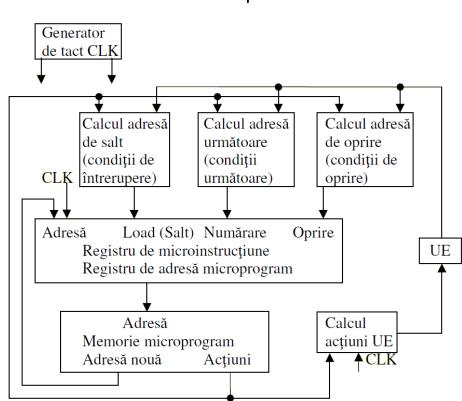- Semnalele de control
- Adresa urmatoarei microinstructiuni
- Obiectivul de sapt aceasta




# Microprogramare

- apariţie în jurul anilor '50
- concept introdus de Maurice Wilkes Universitatea din Cambridge
- motivaţie: elaborarea unor metode şi mijloace tehnice noi pentru proiectarea şi construcţia unităţilor de comandă a sistemelor numerice
- microprogramarea presupune înregistrarea (memorarea) semnalelor de comandă în memorii, ca alternativă la generarea lor de către o unitate de comandă cablată (sistem secvenţial)
- semnalele de comandă sunt grupate în microinstrucţiuni



#### Model

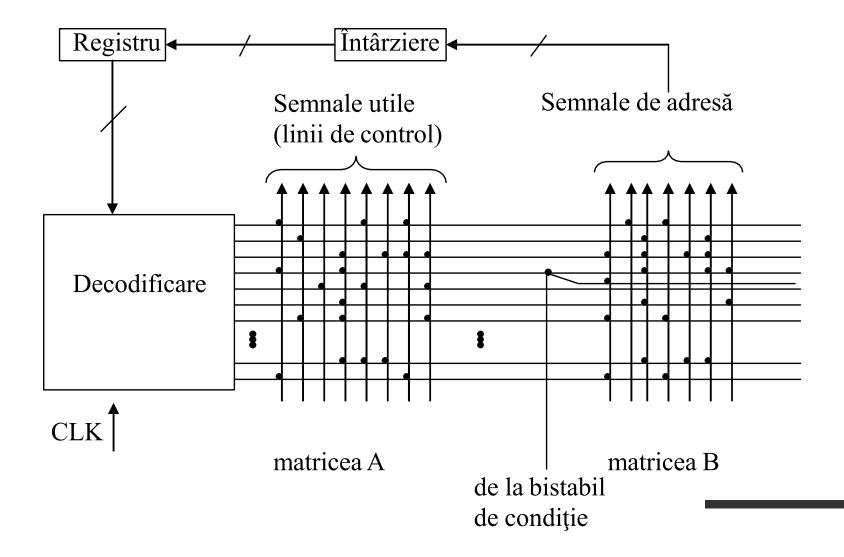



#### Model

- matricea A conţine linii de control dau semnalele de comandă → necesară pentru execuţia instrucţiunilor
- matricea B conţine linii de adresă → necesară pentru aflarea instrucţiunii următoare
- o linie orizontală reprezintă o microinstrucţiune
- microinstrucţiunea se selectează conform adresei din registrul de adrese
- bistabili de condiţie → pentru decizie şi salt



#### Definiție


- microprogramarea = controlul unui sistem numeric prin intermediul unor cuvinte (microinstrucţiuni) citite secvenţial (pas cu pas) din memorie
- din microinstrucţiuni se generează semnalele de control pentru funcţionarea corectă a sistemului numeric
- proiectarea sistematică și flexibilă


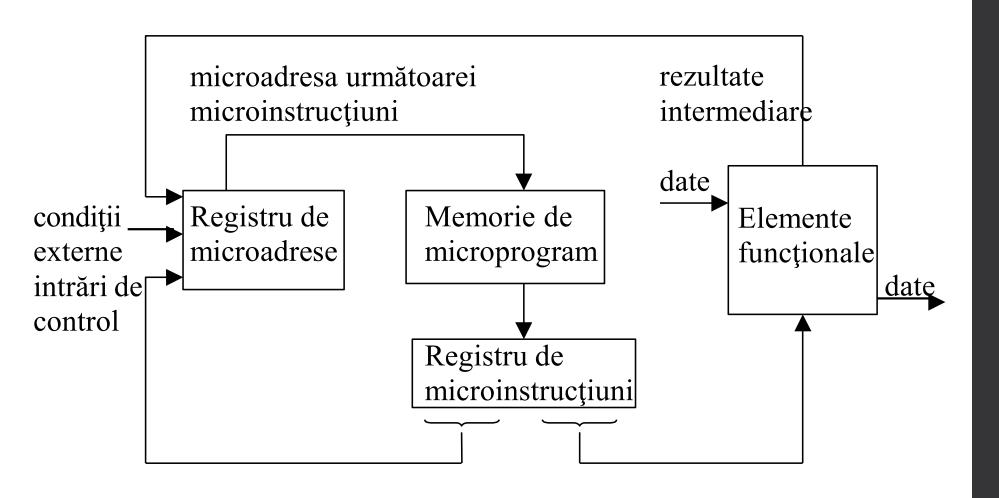
#### Observaţie

- microprogramarea este o tehnică de proiectare a structurilor numerice - se referă la o modalitate de implementare, la o arhitectură
- a nu se confunda cu programarea microprocesoarelor!!!







#### Funcţii

- 1. funcția de control definește și controlează toate microoperațiile care trebuie executate
- 2. funcţia de secvenţiere determină şi controlează adresa microinstrucţiunii următoare
- funcţiile de regăsesc în cuvântul de microinstrucţiune



#### Model


- instrucţiunea apelează o operaţie
- operaţia implică secvenţe de paşi =
  microoperaţii
- exemple de microoperaţii:
  - transfer registru registru
  - transfer registru memorie
  - operaţii aritmetice
  - operaţii logice etc.

#### Microoperaţii - exemple

- selecţie operand pentru unitatea aritmetico-logică
  (ALU) enable pentru memoria ROM (eventual)
- funcţia executată de ALU transmitere cod operatie
- destinaţia rezultatului ALU load si enable pt numarator
- control transport (carry sau borrow)
- control întreruperi enable
- control intrări / ieşiri **enable** Buffer
- Control resurse hardware **selectii MUX**
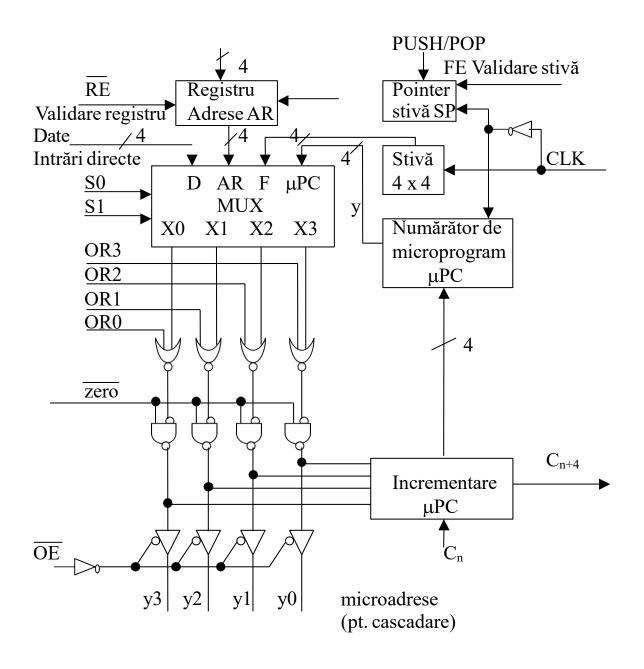
## Memoria de microprograme

- tipuri: ROM sau RAM
- Obiectiv: incapsularea semnalelor de control + starea urmatoare
- Organizare mai multe metode:
  - 1. fiecărui cuvânt de memorie îi corespunde o microinstrucţiune → pentru citire se foloseşte un singur ciclu de acces la memorie
  - 2. un cuvânt conţine mai multe microinstrucţiuni → se reduce numărul de accese la memorie → creşte viteza de lucru
  - 3. memorie împărţită în blocuri → există 2 tipuri de microadrese → se micşorează lungimea cuvântului
  - 4. memorie divizată → sunt 2 tipuri de microinstrucţiuni:
    - simple număr mic de biţi
    - complexe lungime mare, controlează simultan mai multe resurse
  - 5. memorie structurată pe 2 nivele:
    - nanoprograme microprograme de nivel scăzut
    - nanoinstrucţiuni microinstructiuni de nivel scăzut



#### Generare adresă următoare

- adresa următoare selectată prin multiplexare:
  - intrări directe (exterioare)
  - intrări de la registrul de adrese intern
  - intrări de la stivă
  - intrări de la numărătorul de microprogram (program counter PC)
- MUX selectat (comandat) cu S1 şi S0
- registrul de adrese validat cu RE

#### Generare adresă următoare

- numărătorul de microprogram registru pe 4 biţi
  + CLC de incrementare cu 1 (Cn = 1 ⇒ adresa curentă + 1)
- stiva 4 x 4 memorează adrese de revenire din microsubrutine
  - pointerul de stivă SP indică ultima locaţie scrisă în stivă
  - combinaţiile între FE şi PUSH/POP asigură memorarea în, respectiv citirea din stivă
- ieşirile y indică microadresa următoare

#### Generare adresă următoare

- intrările OR pot forţa anumite linii de adresă la 1 logic permiţând astfel realizarea instrucţiunilor de salt
- zero face iniţializarea adresei de memorie
- OE permite trecerea ieşirilor de adresă în regim three-state



- Definiţie: formatul microinstrucţiunii = împărţirea microinstrucţiunii în zone de control numite câmpuri
- clasificarea microinstrucţiunilor:
  - verticale
  - orizontale

#### microinstrucţiuni verticale:

- operaţii simple (μορ)
- până la 24 biţi
- compromis între lungimea cuvântului şi lungimea microprogramului
- exemplu:

cod	μορ. cu UC
cod	μορ cuMEM
cod	μορ. cu I/O
cod	μop. salt




#### microinstrucţiuni orizontale


- controlează mai multe resurse în paralel
- lungime de 64 de biţi
- codificarea microinstrucţiunii

Urmatoarea	Control	Control UC	Control	Control I/O	Control
instructiune	ALU		MEM		ceas

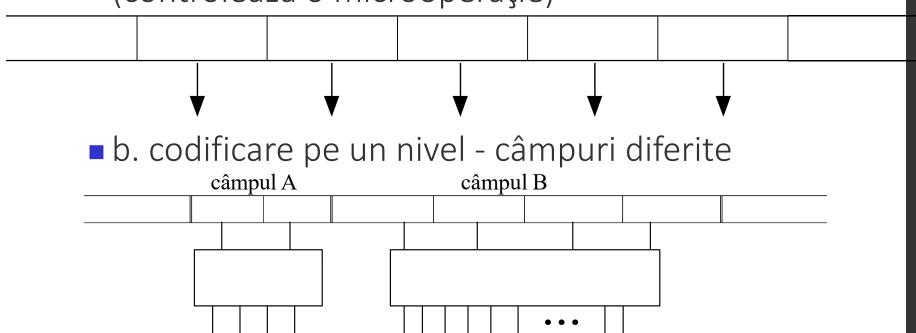
- microinstrucţiuni orizontale codificarea
  - a. fără codificare fiecare bit = o microcomandă (controlează o microoperaţie)



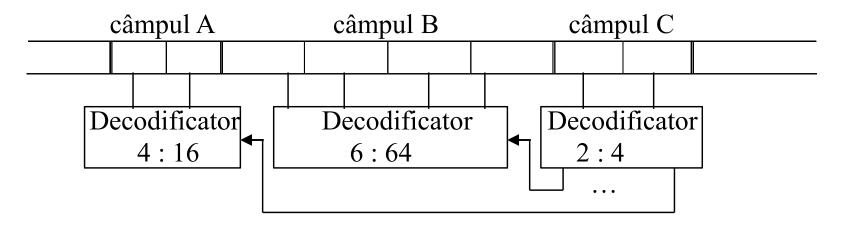- microinstrucţiuni orizontale codificarea
  - c. codificare pe 2 niveluri semnificaţia unui câmp depinde de valoarea altui câmp de control



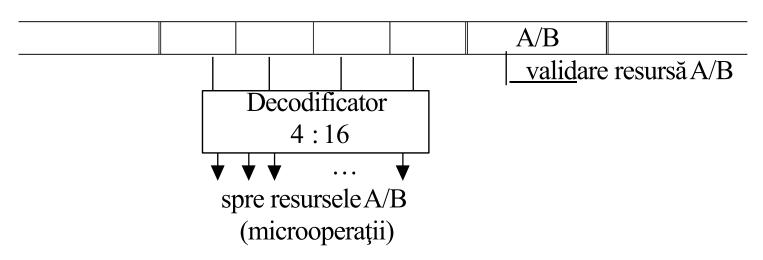- microinstrucţiuni orizontale codificarea
  - d. acelaşi câmp controlează resurse hardware diferite, care au funcţionare separată în timp; dirijarea câmpului se face cu ajutorul unui câmp separat de control




# Implementarea µ-instructiunii

#### Execuţia microinstrucţiunii

- 1. citirea C
  - determinarea adresei următoare
  - obţinerea datelor şi încărcarea în registrul de microinstrucţiuni
- 2. decodificarea
- 3. execuţia propriu-zisă E

# Implementarea µ-instructiunii

Implementarea serie

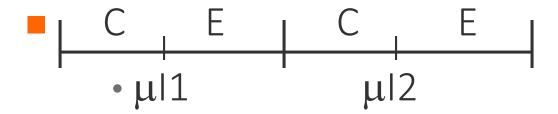

■ pentru creşterea vitezei → suprapunerea execuţiei microinstrucţiunii curente cu citirea microinstrucţiunii următoare (probleme la salt)

## Implementarea μ-instructiunii

### Caracteristica monofază - polifază

- un ciclu principal de execuţie a microinstrucţiunii poate avea mai multe faze utilizate
- implementare monofazată:
  - microinstrucţiunea durează doar o perioadă de tact (clock)
  - semnalele de control generate simultan cu execuţia microinstrucţiunii
- implementare polifază:
  - fiecare ciclu principal conţine cicluri secundare
  - semnalele de comandă se generează secvenţial

# Microprogramare

#### Avantaje şi dezavantaje

- avantaje:
  - flexibilitatea modului de control
  - adaptabilitate
  - uşurinţă în dezvoltare şi întreţinere
  - preţ mai scăzut
- dezavantaje:
  - putere limitată a microinstrucţiunii pierdere de performanţă
  - volum şi putere consumată mai mari

# Concluzii

- Circuit = Unitate Control + Unitate Executie
- Unitate Control Cablata sau microprogramata
- Unitatea microprogramata
  - Foloseste o memorie
  - Tine semnalele de control si microinstructiunea urmatoare
  - Microoperatii genereaza semnalele de control pt UE
  - Se pot introduce microinstructiuni si cu rol de salt ordine nu e obligatoriu secventiala
  - Mai multe formate pt microinstructiuni
  - Mai multe moduri de implementare pe eficientizare
- Data viitoare: implementare pas-cu-pas a unei UC

microprogramate