

# Sisteme logice secventiale complexe

Unitate de executie

Unitate de comandă

Microprogramare

S.l. Dr. Ing. Vlad-Cristian Miclea

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Departamentul Calculatoare



# CUPRINS

- 1) Introducere
- 2) Definirea problemei
- 3) Unitatea de executie
  - Arhitectura circuitului
  - Designul componentelor
- 4) Unitatea de comanda
  - Semnalele de control
  - UC cablata
  - UC microprogramata
- 5) Microprogramare
  - Microoperatii
  - Generarea urmatoarei instructiuni - microinstructiuni
  - Programul de control
- 6) Concluzii



# PLAN CURS

- Partea 1 – VHDL
  1. FPGA
  2. Limbajul VHDL – 1
  3. Limbajul VHDL – 2
  4. Limbajul VHDL – 3
- Partea 2 – Implementarea sistemelor numerice
  5. **Realizarea unui sistem numeric complex; Unitate de executie**
  6. **Unitate de comanda; Microprogramare**
- Partea 3 – Automate
  7. Automate finite
  8. Stari
  9. Automate sincrone
  10. Automate asincrone
  11. Identificarea automatelor
  12. Automate fara pierderi
  13. Automate liniare
- Partea 4 – Probleme si discutii

# CONTEXT

## Sisteme numerice sincrone complexe

- Realizarea unor sisteme digitale complexe
- Se va discuta abordarea, definirea, analiza, implementarea si testarea unor sisteme hardware complexe
- Exemplu: un cuptor de gatit
- Se va discuta realizarea componentelor principale: UC si UE
- Unitate de executie
  - Numaratoare, registre, MUX-uri, ALU
  - Trebuie accesate la momentul potrivit
- Unitate de comanda/control
  - Generare semnale de control
  - Generarea urmatoarei stari
  - Unitate cablata (hardwired)
  - Microprogramare


# Definirea problemei

- Cuptor de gatit – exemplul de la laborator (putin mai complicat)
  - Gateste la 4 temperaturi predefinite: 180, 200, 220, 240 grade
    - preincalzire
    - In fiecare secunda, temperatura creste cu 10 grade;
  - Gateste 25 de minute
  - La sfarsit, se poate extinde perioada cu o valoare de baza de 50 de minute, la care se poate aduna sau reduce 5, 8 sau 12 min fata de perioada de gatire extra
- Detalii:
  - Se asteapta pana cand se apasa buton “Start”
  - Daca Start, se asteapta alege temp – se asteapta introducerea temp (V0,V1,V2,V3);
  - Se preincalzeste cuptorul; Apare un led “Preincalzire”
  - Apoi se stinge “Preincalzire”, se aprinde “InsertMancare” (se sta maxim 5 min)
  - Daca se introduce mancarea, se apasa “Buton\_gatire” si se asteapta 25 min (se afiseaza “Gatire”)
  - Dupa finalizare gatire, se asteapta extindere gatire
  - Daca se doreste extra-gatire, se alege optiunea dorita
  - Se calculeaza timpul de extra-gatire
  - Se asteapta timpul de gatire suplimentare; Apare un led “Extra\_gatire”
  - La final, se stinge ledul “Gatire” si Extra-gatire si se asteapta un nou proces
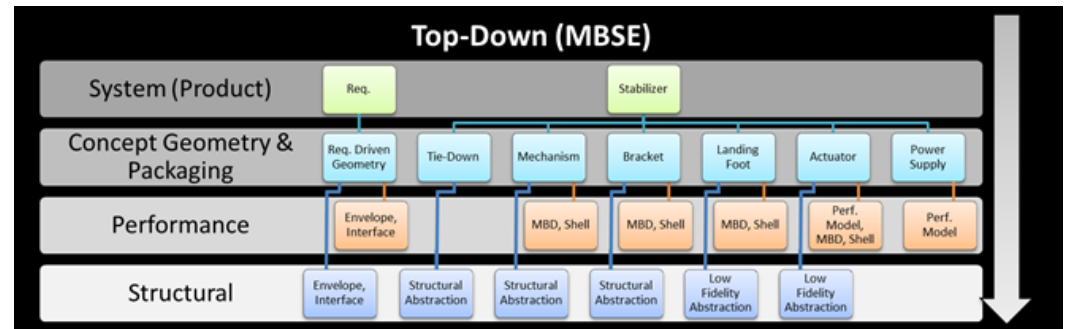
# Abordarea problemei


- Top-down

- Se incepe de la “cutia neagra” a sistemului
- Se cauta componentele conceptuale
- Pe baza lor, se gandesc componente Implementabile
- Daca exista componente complexe, ele vor fi la randul lor separate in sub-componente




- Bottom-up

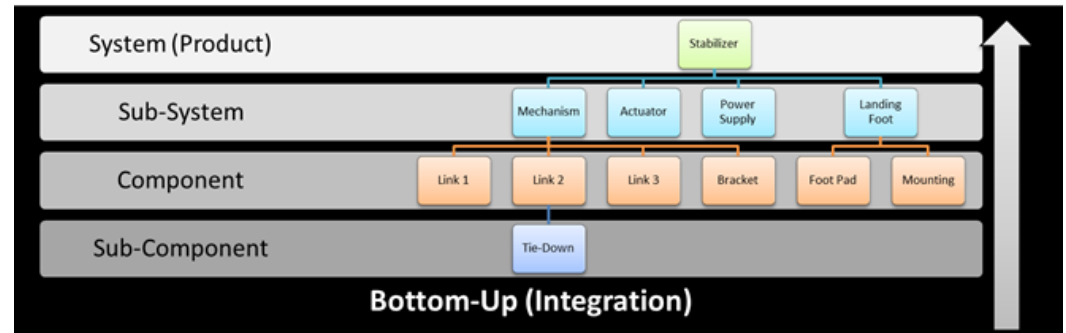- Se vor realiza sub-componentele simple (ex. porti logice)
- Pe baza lor, se vor construi componentele necesare
- Componentele vor fi integrate conform componentelor conceptuale
- Se vor realiza legaturile intre componente
- Vom realiza sistemul final, care trebuie sa corespunda formal cutiei negre realizata initial



 
# Schema bloc

- Evidentiaza intrarile si iesirile sistemului
- Pot exista intrari/iesiri care sa nu fie evidente (ex buton pt validare date)
- Se identifica use-case-urile sistemului
  - Se identifica pas-cu-pas fiecare etapa prin care trece sistemul
  - Se vor descoperi eventualele actiuni ascunse
  - Pot fi adaugate eventuale semnale de intrare/iesire


 
# Schema bloc - componente

- Prima divizare conceptuala a sistemului: UC vs UE
- Unitate de comanda/control
  - Logica de control din sistem
- Unitate de executie
  - Resursele necesare pentru system
  - Componentele (alcatuite eventual din sub-componente)





# Schema bloc - componente

- Separarea semnalelor - necesara

- Semnale de date

- Intrari:

- Valori necesare pt anumite lucruri
    - Adrese, timpi, cost-uri etc.

- Iesiri:

- Valori de afisat pt utilizator
    - Timp ramas, temperatura curenta etc.

- Pentru sistemul nostru...

- Semnale de control


- Intrari:

- Butoane de confirmare, butoane de anulare

- Iesiri:


- Avertizarea utilizatorului – indrumarea lui pentru pasul current
    - Led-uri, semnale sonore etc.

- Pentru sistemul nostru...

 
 
# Resurse necesare

- Trebuie definite legaturile dintre UC si UE
- Resursele necesare pentru a lua decizii
- Pattern întâlnit:
  - UC transmite un enable sau reset pentru a activa/dezactiva o resursa
  - Resursa (parte din UE) genereaza semnale spre UC pentru a lua decizii
  - Orice informatie pe baza careia se ia o decizie trebuie sa vina de la o Resursa
- Resursele
  - Circuite simple, care pot fi implementate direct
    - Numaratoare, MUX-uri, Registre, Memorii
  - Resurse complexe (algoritmi)
    - Apar in prima descompunere ca niste cutii negre mai mici
    - Trebuie descompuse mai departe in sub-componente (pot avea inclusive sub-UC)
- O resursa poate genera iesiri spre utilizator
  - Ex: Putem vizualiza timpul de gatire
  - Afisarea valorii de la un numarator



# UNITATEA DE EXECUTIE

## Sinteza unității de execuție UE

- se bazează pe folosirea unui limbaj de descriere
  - conduce la realizarea cablată a unității de execuție
  - realizarea rezultă din interconectarea componentelor combinaționale și secvențiale disponibile sub formă de circuite integrate sau realizate în VHDL
  - se folosesc în principal:
    - Memorii ROM, multiplexoare și unități aritmetice și logice pentru componentele combinaționale
    - numărătoare și registre pentru componentele secvențiale
-



# METODA GENERALĂ DE SINTEZĂ



## Etapele sintezei UE

- 1. declararea a resurselor UE, alături de descrierea funcțională a sistemului numeric, cu ajutorul unei organigrame în care limbajul de descriere se aplică registrelor și resurselor UE
  - 2. construirea schemei UE și declararea eventualelor registre și a resurselor adiționale
  - 3. realizarea UE cu ajutorul componentelor combinaționale și secvențiale MSI disponibile sau implementarea lor folosind limbajul VHDL
-
  
# Organigrama (digrama de stari)

- Notatii:


- Stari – cercuri
  - stare reprezinta un moment de timp (o perioada)
- Decizii – romb-uri
  - Intrari in sistem, pot veni din exterior sau de la componente
- Afisari – dreptunghi-uri
  - Iesiri din sistem, pot merge spre exterior sau spre alte componente
- Iesirile pot fi inainte, sau dupa decizii
- De obicei, fiecare iesire/decizie apare dupa o stare
  - Pot fi iesiri care sa depinda doar de stare
  - Pot fi iesiri care sa depinda de decizii



- Tabla/drawio – realizata impreuna

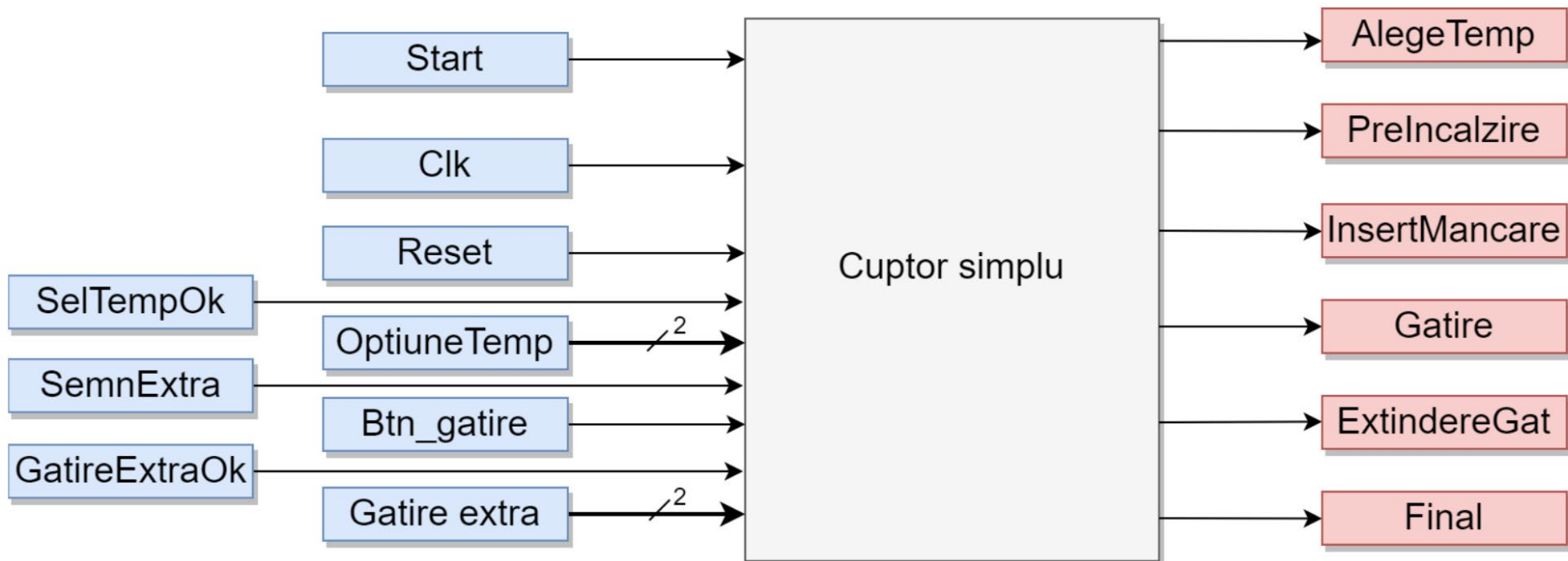
# Schema bloc (iteratia 2)

- Pe baza organigramei – ne dam seama de noile intrari/iesiri
- Pot exista intrari/iesiri care sa nu fie evidente (ex buton pt validare date)
  - *SelTempOk* – buton pentru validarea seletiei temperaturii
  - *GatireExtraOk* – buton pentru validarea extinderii temperaturii
  - *SemnExtra* – creste/descreste timpul de gatire – poate fi un sw
- Pot fi si altele, gasite la o noua iteratie


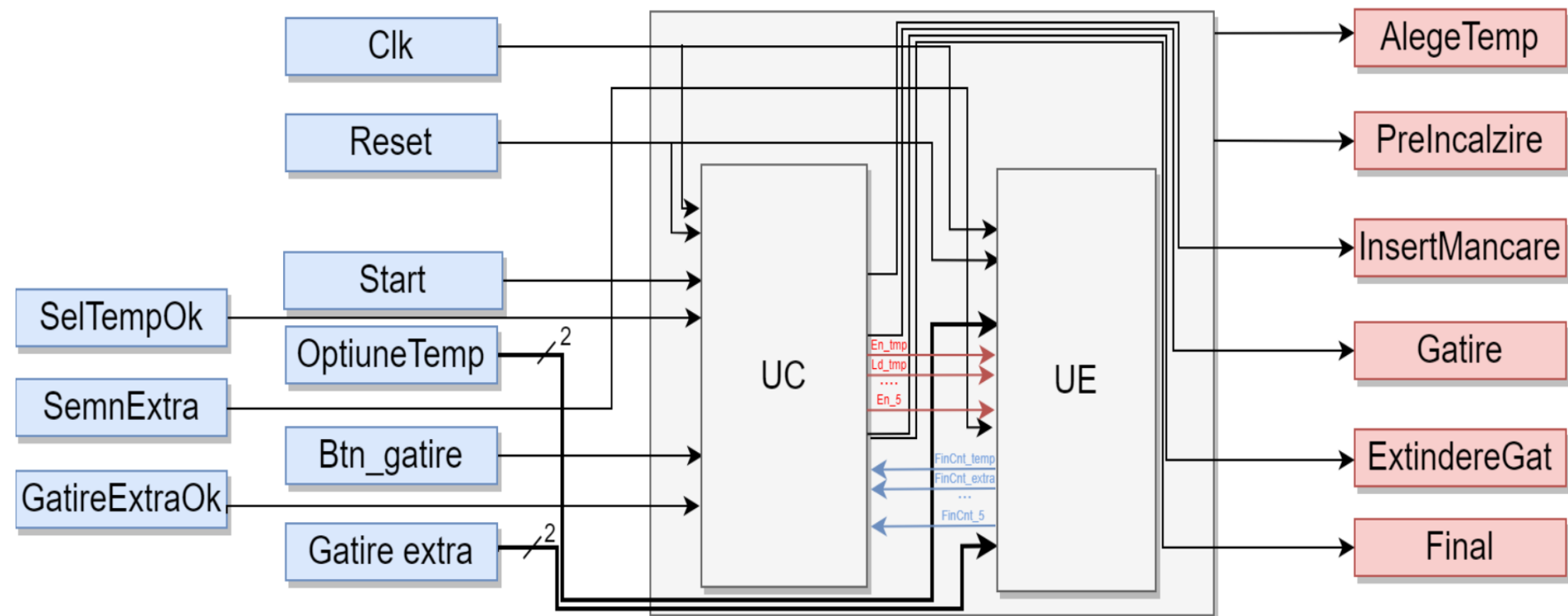
# Componente principale (iteratia 2)

- Apar semnalele de control
  - De la UC spre UE
  - Rol de enable, load, reset sau de transmisie date
- Semnalele de raspuns
  - De la UE spre UC
  - Finalizare numarare



# Resurse necesare - cuptor

- Numarator pentru temperatura (max 240C) => 8 biti
  - Poate fi pornit (En), resetat (Rst) sau incarcat cu o valoare predefinita (Ld)
- Numarator pentru gatire (25min) => 5 biti
  - Poate fi pornit (En) sau resetat (Rst)
- Numarator pentru asteptare gatire (5min) => 3 biti
  - Poate fi pornit (En) sau resetat (Rst)
- ALU (sumator/scazator) pentru generare timp Extra-gatire
  - $\max 50+12 = 62 \Rightarrow 6$  biti
  - Are nevoie de un semnal pentru stabilire operatie
- Numarator pentru extra-gatire (max 50+12) => 6 biti
  - Poate fi pornit (En), resetat (Rst) sau incarcat cu o valoare predefinita (Ld)






# SCHEMA ȘI DECLARAȚIA ADIȚIONALĂ

## Resurse

- schema UE interconectează resursele alese conform organigramei
  - schema poate eventual să conțină resurse adiționale
  - schema UE pentru cuptor face apel la 2 resurse suplimentare:
    - **ROM\_tmp<sub>4x8</sub>** = memorie ROM pentru stocarea temperaturilor posibile
    - **ROM\_extra<sub>4x6</sub>** = memorie ROM pentru stocarea extinderile posibile
-

# SCHEMA UE - CUPTOR

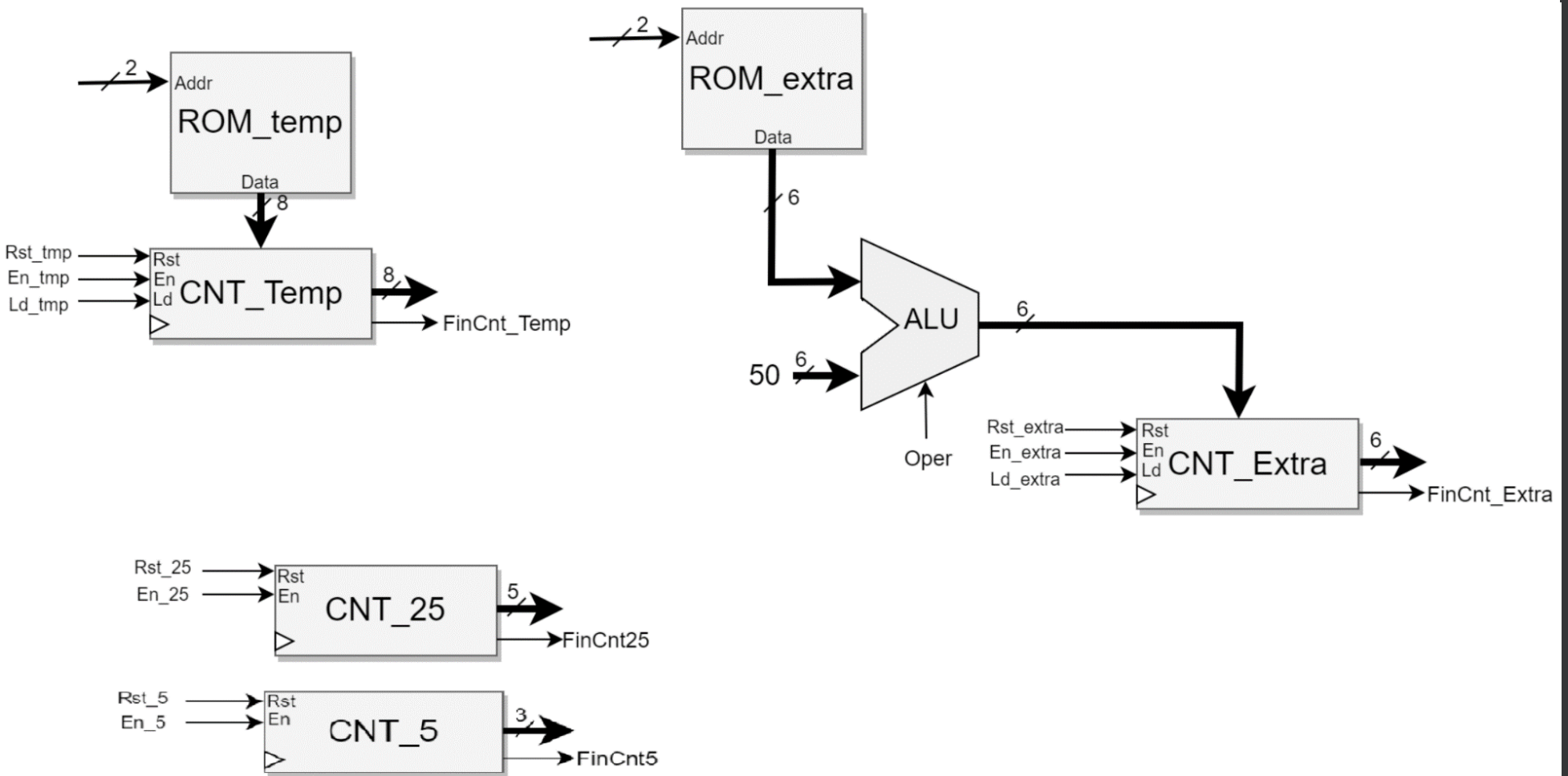




# REALIZAREA SCHEMEI UE

## Realizare

- alegerea circuitelor fizice pentru resurse și registre, pentru a se efectua operațiile din organigramă și a interconecta variabilele de informație conform schemei
  - se pun în evidență pentru registre și resurse:
    - operațiile care trebuie efectuate
    - integratele utilizate, cu funcțiile lor
    - schema logică de interconectare
-

 
# Resursa Memorie ROM\_temp

- Pastreaza cele 4 temperaturi pentru gatit
- 180, 200, 220, 240 – pot fi pastrate pe 8 biti
- Nevoie de 4 adrese => 2 biti pentru adresare
- Vom avea o memorie de  $2^2 \times 8b$  (capacitate = 32b)
- Structura memoriei (zecimal):
  - ROM(0) – 180
  - ROM(1) – 200
  - ROM(2) – 220
  - ROM(3) – 240


 
# Resursa Memorie ROM\_extra

- Pastreaza cele 3 valori de timp pentru extra-gatit
- 5, 8, 12– pot fi pastrate pe 4 biti;
- Vor trebui adunate cu 50 => total pe 6 biti
  - pastram si valorile curente pe acelasi nr de biti, pentru simplitate
- Nevoie de 3 adrese => 2 biti pentru adresare
- Vom avea o memorie de  $2^2 \times 6b$  (capacitate = 24b)
- Structura memoriei:
  - ROM(0) – 000101
  - ROM(1) – 001000
  - ROM(2) – 001100
  - ROM(3) – neutilizata (XXXXXX)



# Resursa ALU (sumator-scazator)

- Operatiile efectuate:


- $A+B$
- $A-B$

- Calculeaza timpul extra de gatit

- Va insuma/scadea din valoarea predefinita 50 valoarea citita din ROM\_extra


- Se poate folosi un sumator-scazator pe 6 biti

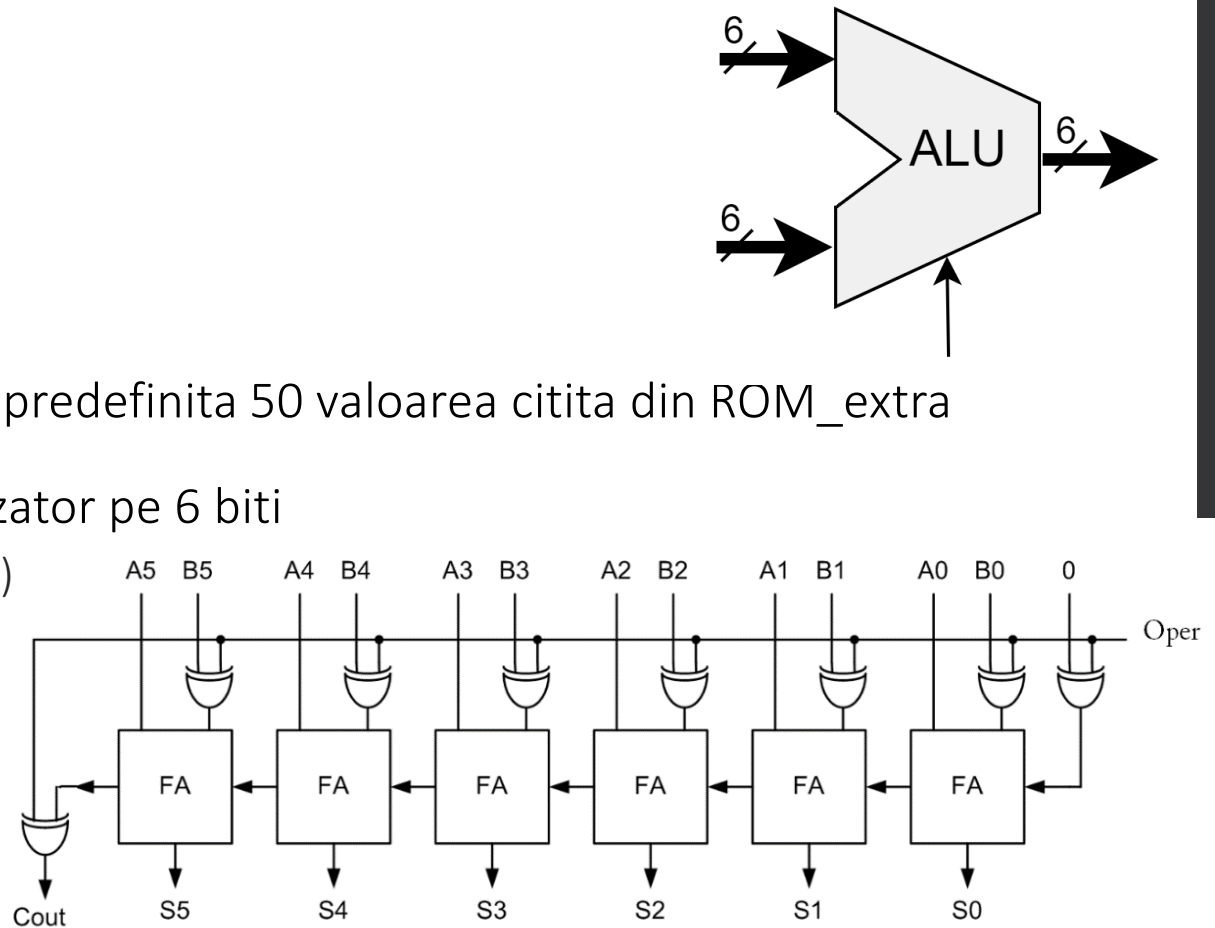- Inversare B (poarta XOR cu Oper)
- Oper (rol de carry in):
  - 0 pt adunare
  - 1 pt scadere
- 6 Sumatoare complete (FA)




Operatie	Descriere	Oper
ADD	$(C6, S5, S4, S3, S2, S1, S0) = (A5, A4, A3, A2, A1, A0)$ $+ (B5, B4, B3, B2, B1, B0) + (0, 0, 0, 0, 0, 0)$	0
SUBTRACT	$(C6, S5, S4, S3, S2, S1, S0) = (A5, A4, A3, A2, A1, A0)$ $+ (\overline{B5}, \overline{B4}, \overline{B3}, \overline{B2}, \overline{B1}, \overline{B0}) + (0, 0, 0, 0, 0, 1)$	1

# Resursa Numarator Temp

 

- Numarator descrescator pe 8 biti modulo *Data* (valoarea maxima data din ROM)
- Va avea o iesire *FinCnt\_Temp* care va fi adevarata cand au trecut s-a ajuns la X grade, unde X este incarcat
  - Vom numara descrescator, incepand de la valoarea introdusa (pt simplificarea problemei)
  - *FinCnt\_Temp* va fi generat cand numaratorul va ajunge la 0
    - va fi generat prin  $\overline{Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0}$  (00000000)
- Trebuie pornit la momentul potrivit – Nevoie de enable (En\_tmp)
  - Functioneaza pe ceas, deci are nevoie de CLK
  - Are nevoie de reset, pentru a reincepe o numarare
- Trebuie incarcat (in momentul in care este prima data pornit)
  - Are nevoie de un Ld – care va fi activ DOAR la pornire

# Resursa Numarator Temp

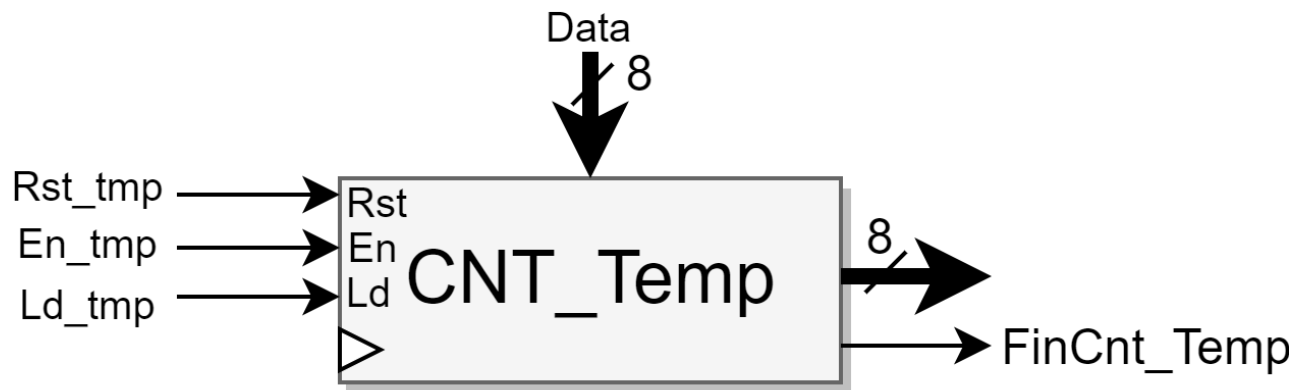


- Operatiile efectuate sunt:
  - NOP – inefectiva
  - CNT\_Temp <- 0
  - CNT\_Temp <- Data
  - CNT\_Temp <- CNT\_Temp - 1

Oper	Descriere	Rst_t	Ld_t	En_t
Reset	$(Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$	1	X	X
Hold	$(Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) = (Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$	0	0	0
Load	$(Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) = (D_7, D_6, D_5, D_4, D_3, D_2, D_1, D_0)$	0	1	1
Count	$(Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) = (Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) \bmod 256$	0	0	1




# Resursa Numarator Extra

 

- Numarator descrescator pe 6 biti modulo *Data* (dat de date din ROM)
- Va avea o iesire *FinCnt\_Extra* care va fi adevarata cand au trecut X minute, unde X este incarcata
  - *FinCnt\_Extra* va fi generat cand numaratorul va ajunge la 0
  - va fi generat prin  $\overline{Q5Q4Q3Q2Q1Q0}$  (000000)
- Trebuie pornit la momentul potrivit – Nevoie de enable (*En\_extra*)
  - Functioneaza pe ceas, deci are nevoie de CLK
  - Are nevoie de reset, pentru a reincepe o numarare
- Trebuie incarcata (in momentul in care este prima data pornit)
  - Are nevoie de un *Ld\_extra* – care va fi activ DOAR la pornire

# Resursa Numarator Extra

 


- Operatiile efectuate sunt:

- NOP – inefectiva
- $CNT\_Extra \leftarrow 0$
- $CNT\_Extra \leftarrow Data\_Extra$
- $CNT\_Extra \leftarrow CNT\_Extra - 1$

Oper	Descriere	Rst_e	Ld_e	En_e
Reset	$(Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$	1	X	X
Hold	$(Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) = (Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0)$	0	0	0
Load	$(Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) = (D5, D4, D3, D2, D1, D0)$	0	1	1
Count	$(Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) = (Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) - (0, 0, 0, 0, 0, 1) \mod 64$	0	0	1


# Resursa Numarator 25 min

 

- Numarator pe 5 biti modulo 25
- Va avea o iesire *FinCnt5* care va fi adevarata cand au trecut 5 minute
  - *FinCnt25* va fi generat prin  $Q4Q3\overline{Q2}\overline{Q1}Q0$  ( $25 = 11001$ )
- Trebuie pornit la momentul potrivit – Nevoie de enable (En\_25)
  - Functioneaza pe ceas, deci are nevoie de CLK
  - Are nevoie de reset, pentru a reincepe o numarare
- Operatiile efectuate sunt:
  - NOP – inefectiva,  $CNT\_25 \leftarrow 0$  sau  $CNT\_25 \leftarrow CNT\_25 + 1$

Operatie	Descriere	Rst_25	En_25
Reset	$(Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) = (0, 0, 0, 0, 0)$	1	X
Hold	$(Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) = (Q4, Q3, Q2, Q1, Q0)$	0	0
Count	$(Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) = [(Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) + (0, 0, 0, 0, 1)] \bmod 32$	0	1

# Resursa Numarator 5 min

 

- Numarator pe 3 biti modulo 5
- Va avea o iesire *FinCnt5* care va fi adevarata cand au trecut 5 minute
  - *FinCnt5* va fi generat prin  $Q2\overline{Q1}Q0$
- Trebuie pornit la momentul potrivit – Nevoie de enable (En\_5)
  - Functioneaza pe ceas, deci are nevoie de CLK
  - Are nevoie de reset, pentru a reincepe o numarare
- Operatiile efectuate sunt:
  - NOP – inefectiva,  $CNT\_5 \leftarrow 0$  sau  $CNT\_5 \leftarrow CNT\_5 + 1$

Operatie	Descriere	Rst_5	En_5
Reset	$(Q2, Q1, Q0) = (0, 0, 0)$	1	X
Hold	$(Q2, Q1, Q0) = (Q2, Q1, Q0)$	0	0
Count	$(Q2, Q1, Q0) = [(Q2, Q1, Q0) + (0, 0, 1)] \bmod 8$	0	1

# Resurse - extra

- Resurse necesare ca sistemul sa functioneze pe FPGA
- Divizor de frecventa
  - Toate operatiile sunt in minute
  - Ceasul de pe FPGA – perioada de 10 ns
  - Nevoie de divizare – aplicare ceas divizat peste tot
- Generare de monoimpuls pentru butoane
  - Nu putem conecta un buton la ceas
  - Butoanele – imperfect – nevoie sa luam impulsul o singura data
- Afisoare 7 segmente (SSD)
  - Valorile de pe numaratoare ar trebui afisate
  - Cea mai buna optiune: SSD
  - Nevoie de un circuit special pentru generarea de anod si catod